

# Curso: Teoría de Circuitos

## Clase 3

### Tecnólogo en Telecomunicaciones

Instituto de Ciencias Físicas - CURE

# Contenidos

1. Superposición
2. Ejemplo: Ejercicio 8 - Práctico 3
3. Potencia instantánea entregada, consumida y potencia media
4. Potencia aparente (resistencia, condensador y bobina)
5. Máxima transferencia de potencia

**Gracias por su atención**