




# CLASE 16

Diseño digital




# Información analógica vs digital


1) Analógico / Continuo.

 


2) Discreto ( $T = 10 \mu s$ )

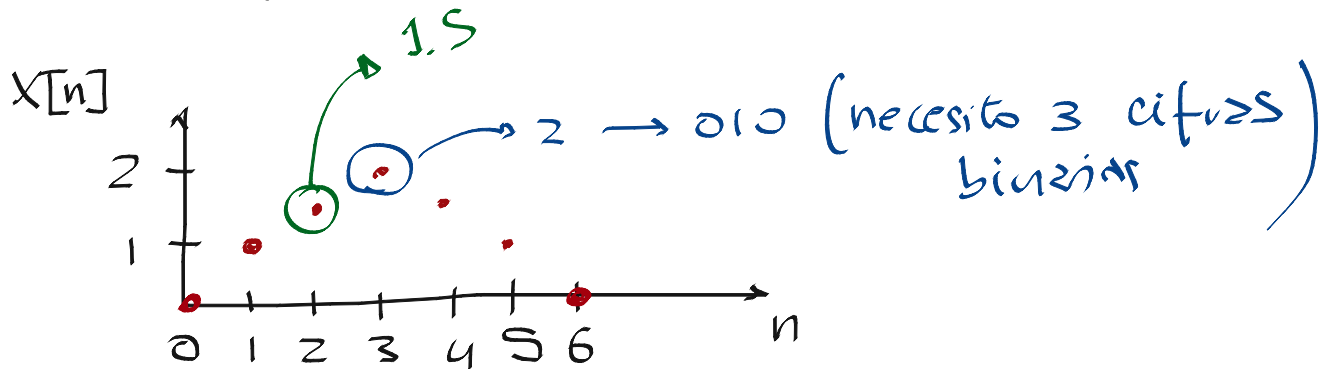

3) Digital

 

 4) Representación física (analógica) de lo digital



$$T = 1 \mu s \Rightarrow f_{clock} = 1 \text{ MHz}$$

# Compuertas lógicas

- \* transformación entrada-salida:
- 1) funcional
  - 2) tabla de verdad
  - 3) circuito

Ejemplo: "OR Lógico"


- entradas: A, B  
→ salida: O

2)

A	B	O
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

cantidad  
combinaciones  
 $2^2 \rightarrow 2^{\#E}$

tabla verdad

 

circuito  
(1 compuerta)


1)  $A \oplus B = O$  (no suma)  
← Algebra de Boole.  
funcional

Ejemplo: "multiplexor de 1-bit"

2)  $2^3$  combinaciones


S	A	B	O
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

S=0 (rows 1-4)  
S=1 (rows 5-8)

 

defino si  $S=0 \Rightarrow O=A$  (deja pasar A)
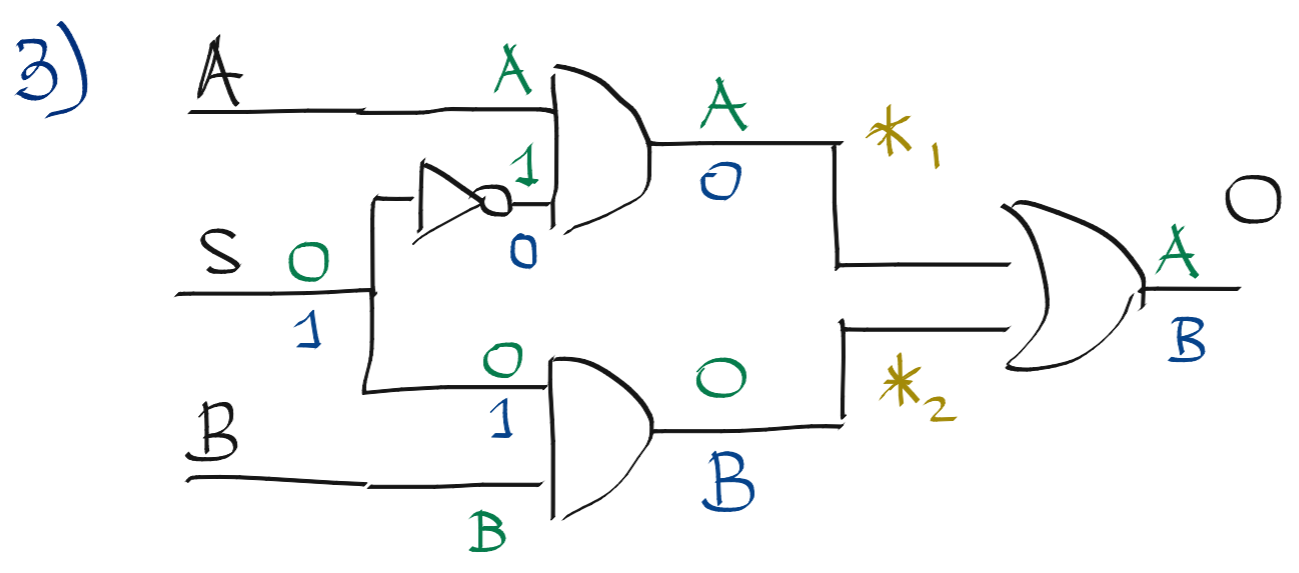
$$O = \begin{cases} A & \text{si } S=0 \\ B & \text{si } S=1 \end{cases}$$



2)  $O = \underbrace{\bar{S} \cdot A}_{*1} + \underbrace{S \cdot B}_{*2} \leftarrow \text{Algebra de Boole}$

obs: \* las tres representaciones son intercambiables

# CLASE 17

Sistemas de numeración

# SISTEMAS DE NUMERACIÓN

## Sistemas posicionales

$$D = \underbrace{d_1 \cdot 10^1 + d_0 \cdot 10^0}_{\text{parte entera}} + \underbrace{d_{-1} \cdot 10^{-1}}_{\text{parte fraccionaria}}$$

base:  $r \geq 2$

dígitos: \*  $d_i < r \quad \forall i$

$$D = \sum_{i=-n}^{p-1} d_i \cdot r^i$$

\* p dígitos en la p.e

\* n dígitos en la p.f.

Expresión:  $d_{p-1} \dots d_1 d_0 \bullet d_{-1} \dots d_{-n}$

↑ dígito más significativo      ↑ pto. decimal      ↑ dígito menos significativo

## bases comunes:

base 10:  $73_{10} = 7 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0$        $r=10$  ,  $d_i = \{0..9\}$   
(decimal)       $d_1, d_0$

base 2:  $r=2$  ,  $d_i = \{0,1\}$

(Binario)

$$10011_2 = 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

↑ MSB      ↑ LSB      =  $19_{10}$   
most significant      least sig. bit.

Obs: \* Python: bin2dec, dec2bin

$$B = \sum_{i=-n}^{i=p-1} b_i \cdot 2^i$$

obs: \* la representación es única:  $5 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$   
 $5 = \textcircled{2} \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$

\* La única excepción son los ceros a la izquierda:  $1 \rightarrow 01$

ejemplo:  $101,001_2 = 2^2 + 1 \cdot 1 \cdot 2^{-3} = 5,125_{10}$

base 16:  
 (hexadecimales) "abreviar números binarios largos"

$10010111 = 97_{16} = 9 \times 16 + 7 \leftarrow \text{conversión por sustitución !!}$

$2^7 + 2^4 + 2^2 + 2 + 1 = 151_{10}$

$9 \times 16 + 7 = 151_{10}$

Representación física

\* Existe un elemento eléctrico llamado FF  
 → abrevia 1 bit

\* Registro: elemento capaz de almacenar N bits  
 → formado por N FF  
 → unidad mínima de almacenamiento (palabra o word)


\* representar con N cifras es:  $\underbrace{r \ r \ r \ r}_N$   
 $r^N$  números  $\neq (2^N)$

\* byte: 8 bits 

1	0	0	1	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

\* Conversión por sustitución

### Conversión general

 

\* expandir la fórmula:  $D = \sum_{i=-n}^{p-1} d_i r^i$

$$1CE8_{16} = 1 \cdot 16^3 + 12 \cdot 16^2 + 14 \cdot 16^1 + 8 \cdot 16^0 = \boxed{7400_{10}}$$

\* Conversión por rewrinding:

$$D = d_{p-1} r^{p-1} + \dots + d_2 r^2 + d_1 r^1 + d_0$$

$$D = \underbrace{(d_{p-1} r^{p-2} + \dots + d_2 r + d_1)}_{q_0} r + d_0$$

$$D = \underbrace{\left( (d_{p-1} r^{p-2} + \dots + d_2) r + d_1 \right)}_{q_1} r + d_0$$

\* Convertir a base r:  $q_1$   $d_0 < r$

$$D = q_0 r + d_0 \leftarrow \text{división entera}$$

→ ej:

$$7/3 = 2.33\dots \rightarrow 7 = \underbrace{2 \cdot 3}_{\text{coc}} \cdot \underbrace{3}_{\text{div}}$$

$$\begin{array}{r} 7 \overline{) 3} \\ 1 \overline{) 2} \end{array} \rightarrow 7 = \underline{2} \cdot 3 + \underline{1}$$

$$\begin{array}{r|l} D & r \\ \hline d_0 & q_0 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r|l} q_0 & r \\ \hline d_1 & q_1 \end{array}$$

python:  $7/3 = 2$

$$7/3.0 = 2.33$$

$$7.0/3 = 2.33$$

Ejemplo:  $179_{10} \rightarrow \text{binario}$ .

		179		2								
$d_0$		1		89		2						
	$d_1$	1		44		2						
		$d_1$		0		22		2				
			$d_2$		0		11		2			
				$d_2$		1		5		2		
					$d_4$		1		2		2	
						$d_5$		0		1		2
							$d_6$		1		0	
								$d_7$				

$\Rightarrow$   $\underbrace{1011}_B \underbrace{0011}_3 = BS_{16} = 0x63$



# OPERACIONES

## Suma


### Algoritmo

$$\begin{array}{r}
 C \ 0 \ | \ 1 \ 0 \ 0 \\
 + \ X \ | \ 1 \ 9 \ 0 \\
 \quad Y \ | \ 1 \ 4 \ 1 \\
 \hline
 S \ | \ 3 \ 3 \ 1
 \end{array}$$

← acarreo (carry)

←

 - Obs:
- \* sólo tengo elementos (compuertas) básicos
  - \* supongo que suma dos dígitos a la vez
  - \* necesito acarreo y suma




### Half-Adder (semi-sumador)

\* Suma binario

$$\begin{array}{r}
 \text{over flow} \rightarrow C \\
 \text{①} \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ | \ 1 \ 9 \ 0 \\
 + \ X \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ | \ 1 \ 9 \ 0 \\
 \quad Y \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ | \ 1 \ 4 \ 1 \\
 \hline
 S \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ | \ 
 \end{array}$$

← S

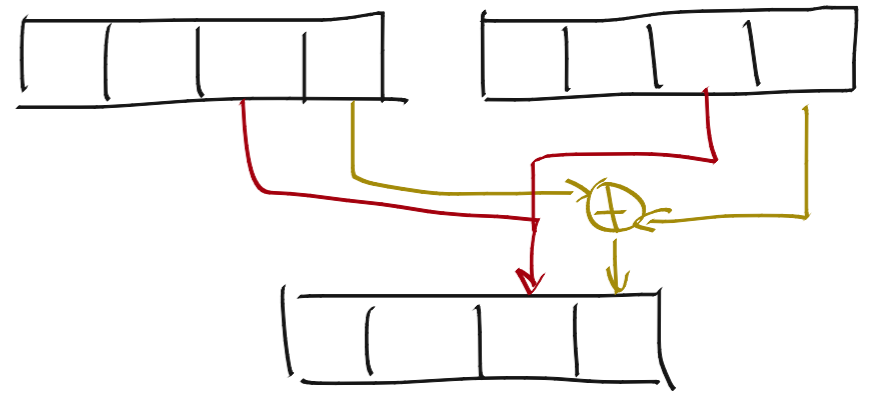


Obs: \* la suma de 1 bit tiene 3 entradas y 2 salidas

\* a Sumo que no hay acarreo.

A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

AND      XOR

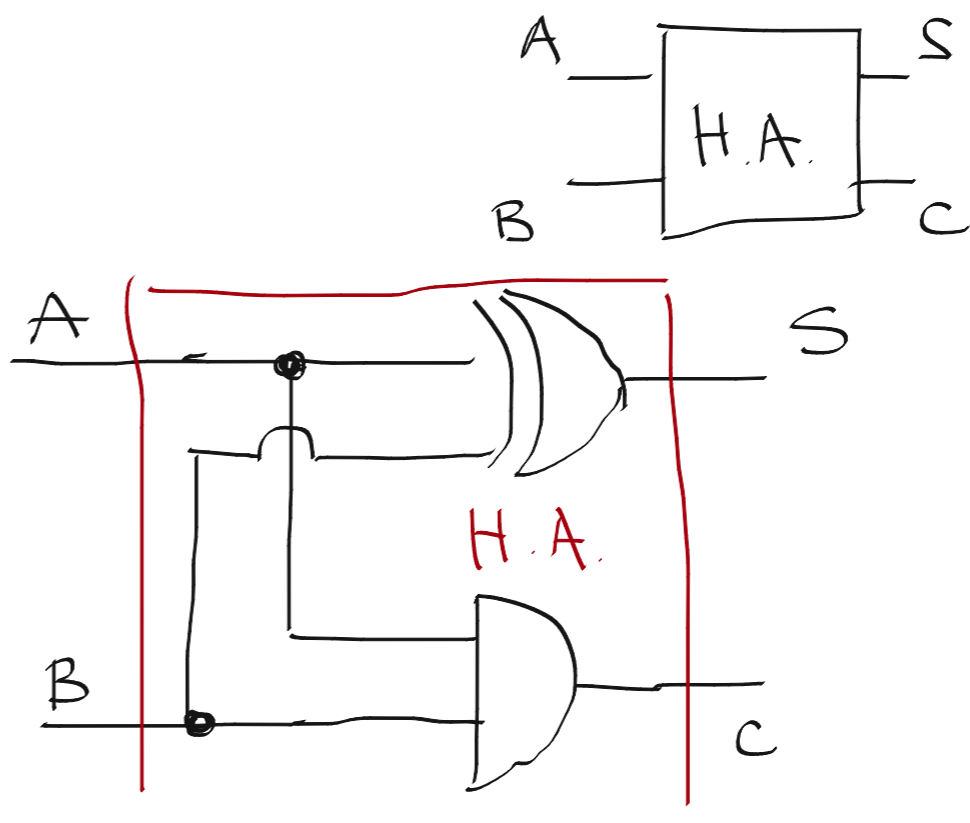

# CLASE 18

Sistemas de numeración  
Numeros con signo y multiplicación


# Suma (cont)

## Full-Adder (sumador completo)


$C_{in}$	A	B	$C_{out}$	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$C_0$	$S_0$	$C_1$	$S_1$
0	0	0	0
0	1	0	1
0	1	0	1
1	0	0	0
0	0	0	1
0	1	1	0
0	1	1	0
1	0	0	1

 

$C_0$	$C_1$	$C_{out}$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

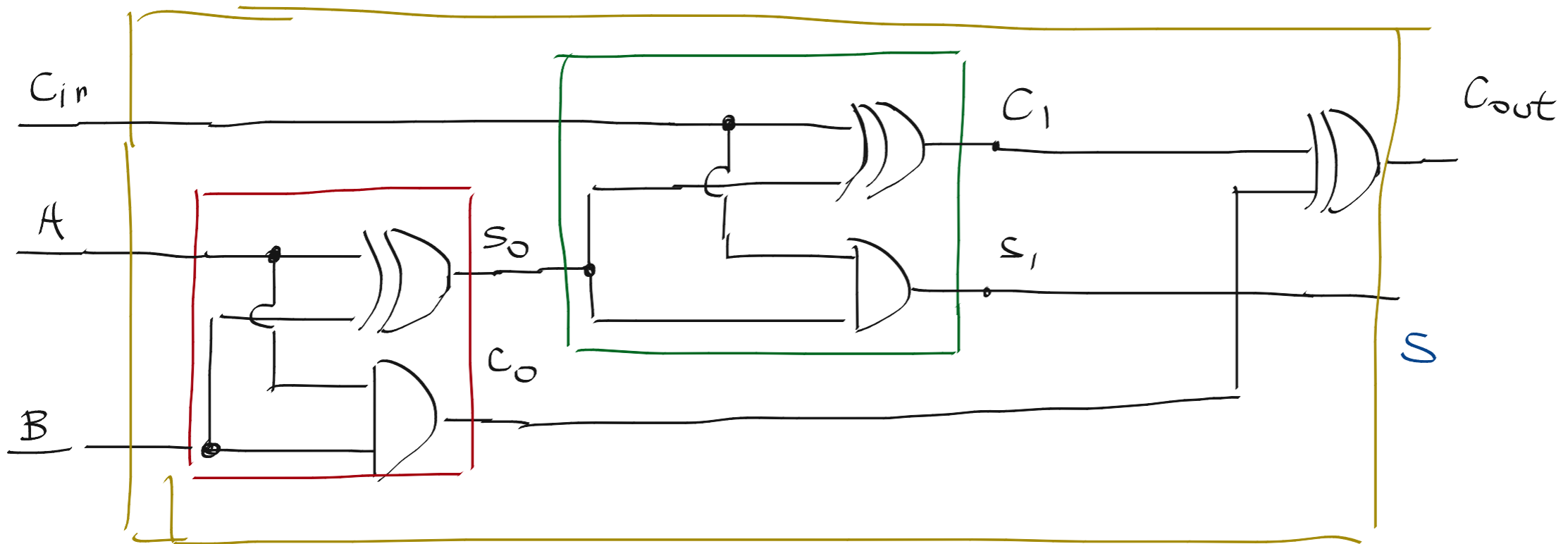

obs: \* Suma completa de 1 bit: → 5 compuertas  
→ 2 integrados (3 XOR, 2 AND)

\* Sumar un decimal (8 full-adders): → 40 compuertas

\* Puedo calcular uso de recursos:

→ espacio en chip (PLD) (40/N compuertas)

→ consumo (2 integrados)

→ Retardo (3 compuertas) ~ 45 ns

Resta:

B	0	1	0
X	2	2	9
Y	0	4	6
D	1	8	3

←

B	0	0	1	1	1	1	1	0
X	1	1	1	0	0	1	0	1
Y	0	0	1	0	1	1	1	0
D	1	0	1	1	0	1	1	1

Obs: puedo hacer un comparador solo mirando el bit de borrow

Suma hexadecimal

C	1	1	0	0
X	1	9	B	9
Y	C	7	E	6
S	E	1	9	F


	1	1	0	0
	1	9	11	9
	12	7	14	6
	14	17	25	15
		16+1	16+9	
	E	1	9	F

obs: \* cálculo del carry:


$$\begin{array}{r|l} 25 & 16 \\ \hline 9 & 1 \rightarrow \text{carry} \end{array}$$

# NÚMEROS CON SIGNO

## Magnitud con signo

 

## Bit de signo

 

ejemplo  $n=8$

\* binario sin signo:  $2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^0 = 213_{10}$

\* binario con signo:  $2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^0 = -85_{10}$

→ MSB: - 1 negativo  
- 0 positivo

\* "pierdo" 1 bit: → antes:  $[0, 2^8 - 1] = [0, 255]$   
→ ahora:  $[-2^7, 2^7 - 1] = [-127, 127]$

\* tengo 2 ceros

\* sumas y restas: decisiones (complejas)

\* multiplicar y dividir: son fáciles.

\* es bueno poder testear fácil si es negativo

## Complemento

- \* difícil de representar
- \* algunas operaciones se simplifican
- \* complemento a la base ó reducido

### Complemento a la base

$$C = r^n - D, \quad n \text{ cantidad de cifras}$$

$$* \text{ si } D \in [1, r^n - 1] \Rightarrow C \in [1, r^n - 1]$$


$$* \text{ si } D = 0, \quad C = r^n$$

$$D = 0 \rightarrow C = 16$$

$$* r^n \text{ no es representable con } \underline{n} \text{ cifras: } r^n = \cancel{1} \boxed{0|0|0|0}$$

$$C = 0 \quad \checkmark$$

 - \* No necesito resta, la expresamos como suma del opuesto, al que ahora llamaremos complemento



### Receta

$$C = \overline{\underbrace{((r^n - 1) + D)}_{D_{\max}}} + 1, \quad D_{\max} = \underbrace{mm \dots m}_{n \text{ veces}}$$

- \*  $m$  es el dígito máximo.  $m = \max\{d_i\}$

Ejemplo:  $r=10, n=4, D=53$

A) fórmula directa:  $C = r^n - D = 10^4 - 53 = 10000 - 53 = 9947$

	0	1	1	1	1	0
$r^n$		1	0	0	0	0
$D$					5	3
$C$		0	9	9	4	7

B) Receta:

1)  $m = r - 1 = 9 \rightarrow D_{max} = 10^4 - 1 = 10000 - 1 = \underbrace{9999}_{n=4}$

2)  $\bar{C} = D_{max} - D$  complemento dígito a dígito.

3)  $C = \bar{C} + 1$

$D_{max}$	9	9	9	9
- $D$			5	3
$\bar{C}$	9	9	4	6
+ 1				1
$C$	9	9	4	7

$C_i$ : complemento al dígito máximo.

obs: \* Sólo sumas y restas simples

\* no hay préstamo ni acarreo

\* comp. al dígito:

$$C_i = m - d_i$$

## Complemento a 2

- \* es negativo sii MSB=1
- \* peso del MSB es  $-2^{n-1}$
- \* rango representable  $[-2^{n-1}, 2^{n-1}-1]$

ejemplo

$n=8$   
 $-128$   
 $[-2^7, 2^7-1] = [-128, 127]$

$$17_{10} = \begin{array}{r} \boxed{00010001} \text{ D} \\ 11101110 \text{ C} \\ \hline 11101111 \text{ Z} \end{array}$$

$$-2^7 + 2^6 + 2^5 + 0 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = -17_{10}$$

## Suma y resta en complemento a 2

$$\begin{array}{r}
 + \quad 3 \quad | \quad 0011 \\
 + \quad 4 \quad | \quad 0100 \\
 \hline
 7 \quad | \quad 0111 \\
 \quad \quad | \quad 11100 \\
 + \quad -2 \quad | \quad 1110 \\
 + \quad -6 \quad | \quad 1010 \\
 \hline
 -8 \quad | \quad 1000 \\
 \quad \quad | \quad -2^3 \\
 \quad \quad | \quad -8
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \quad \quad | \quad 11 \\
 + \quad 6 \quad | \quad 0110 \\
 + \quad -3 \quad | \quad 1101 \\
 \hline
 3 \quad | \quad \cancel{0011} \\
 \quad \quad | \quad 3
 \end{array}$$

$$n=4 \rightarrow [-2^3, 2^3-1] = [-8, 7]$$

$$\begin{array}{r}
 3 \quad | \quad 0011 \text{ D} \\
 \quad \quad | \quad 1100 \text{ C} \\
 \hline
 \quad \quad | \quad 1 \\
 \quad \quad | \quad 1101 \text{ C} \\
 \\
 2 \quad | \quad 0010 \text{ D} \\
 \quad \quad | \quad 1101 \text{ C} \\
 \hline
 \quad \quad | \quad 1 \\
 \quad \quad | \quad 1110 \text{ C}
 \end{array}$$

- \* El acarreo en el MSB se ignora

## Destordamiento (overflow)

$$\begin{array}{r}
 \boxed{1}0000 \\
 + \quad -3 \quad | \quad 1101 \\
 + \quad -6 \quad | \quad 1010 \\
 \hline
 7 \quad | \quad \cancel{0111}
 \end{array}$$



obs: \* "representación gráfica" [ver todo en slide #5]



# CLASE 19


Códigos y arquitectura

# Multiplicación

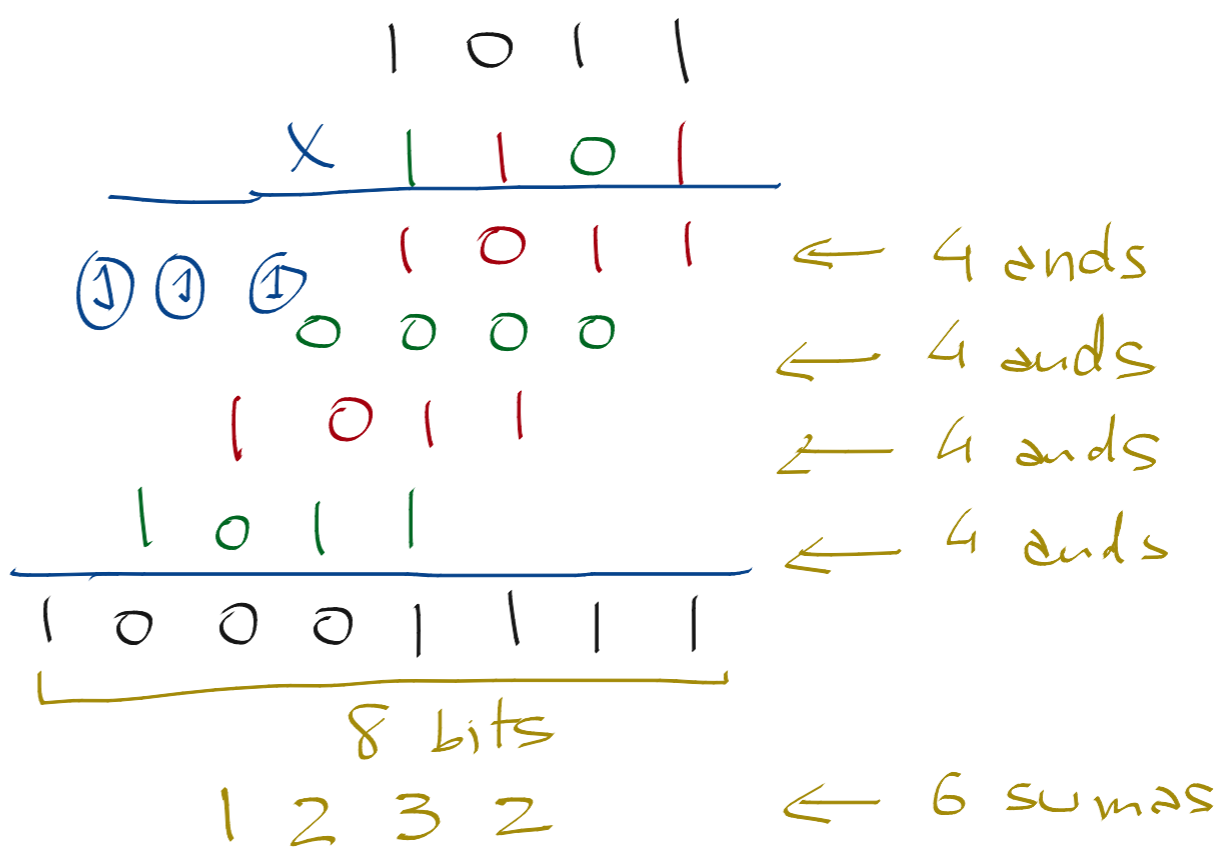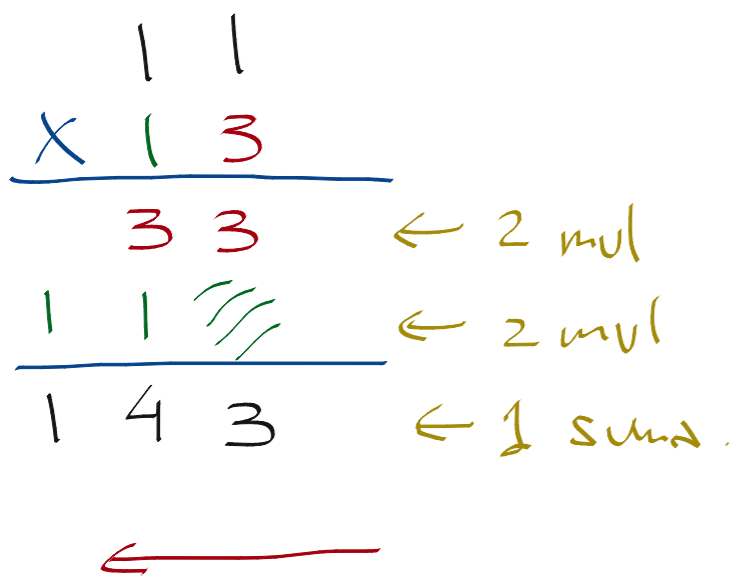

$$2^7 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 143_{10}$$

ejemplo:  $n=4$

 

- obs:
- \* la multiplicación es mucho más complicada
  - \* en complemento a dos es más difícil de hacer







ejemplo: "implementación"


$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 13 \\ \hline \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 1011 \\ \times 1101 \\ \hline 0000 \\ 1011 \\ \hline 0000 \\ 101011 \\ \hline 1011 \\ 101111 \\ \hline 1011 \\ \hline 10001111 \end{array}$$

Suma parcial

      

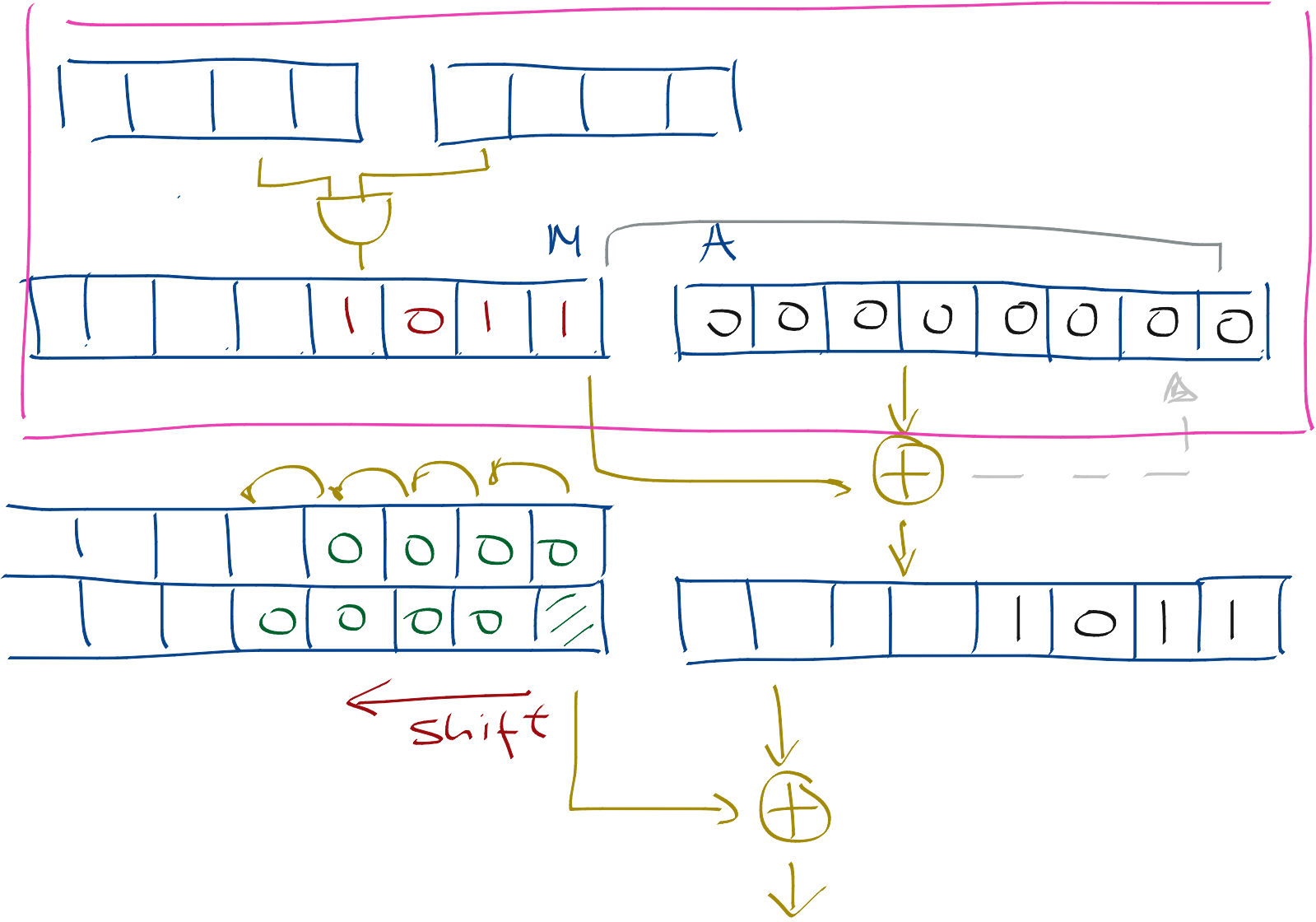

# CÓDIGOS Y ARQUITECTURA

## Tipos de objetos

- \* datos: enteros, reales, texto (strings)
- \* programación: → ¿cómo se representan?
- \* Arquitectura: → ¿cómo se operan con ellos?
- \* → ¿cómo se almacenan?
- \* → ¿cómo se implementan las operaciones en HW?

## Unidades:

- \* bit: dígito binario, valor 1 o 0
- \* palabra: secuencia ordenada de bit
- \* largo de palabra:  $n=8$  (byte) →  $n=64$

## Código:

- \* Asociación entre el objeto real y la palabra digital que lo representa
- \* No es única: → mag. y signo  
→ comp. a 2
- \* largo  $N$ : cuántos objetos puedo representar



## Que podemos representar

- \* datos: → números  
→ caracteres  
→ objetos compuestos: persona (edad, nombre, peso)
- \* funcionamiento del sistema digital  
→ programa (instrucciones)  
→ estados  
→ direcciones de memoria

natural string real  
↓ ↓ ↓
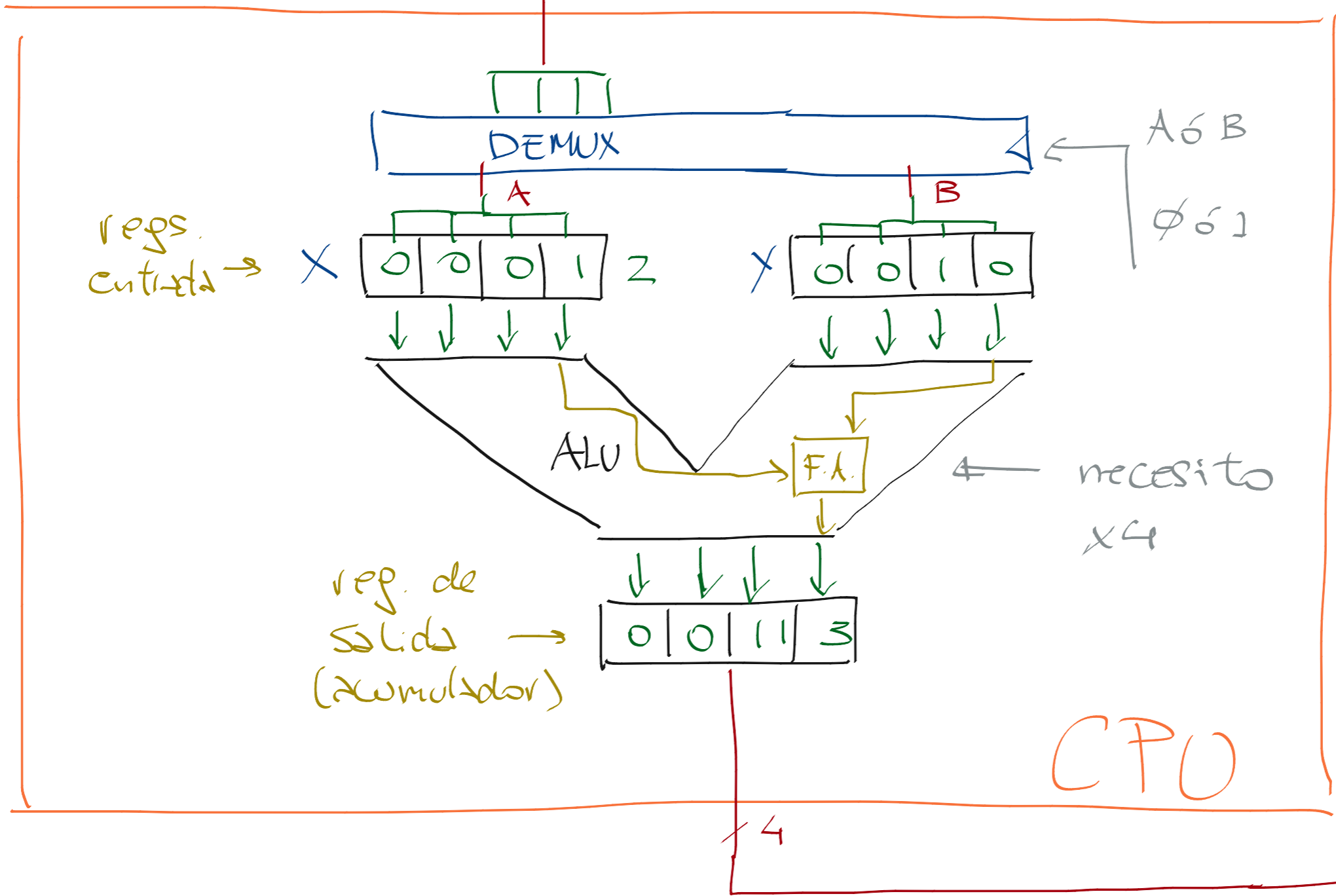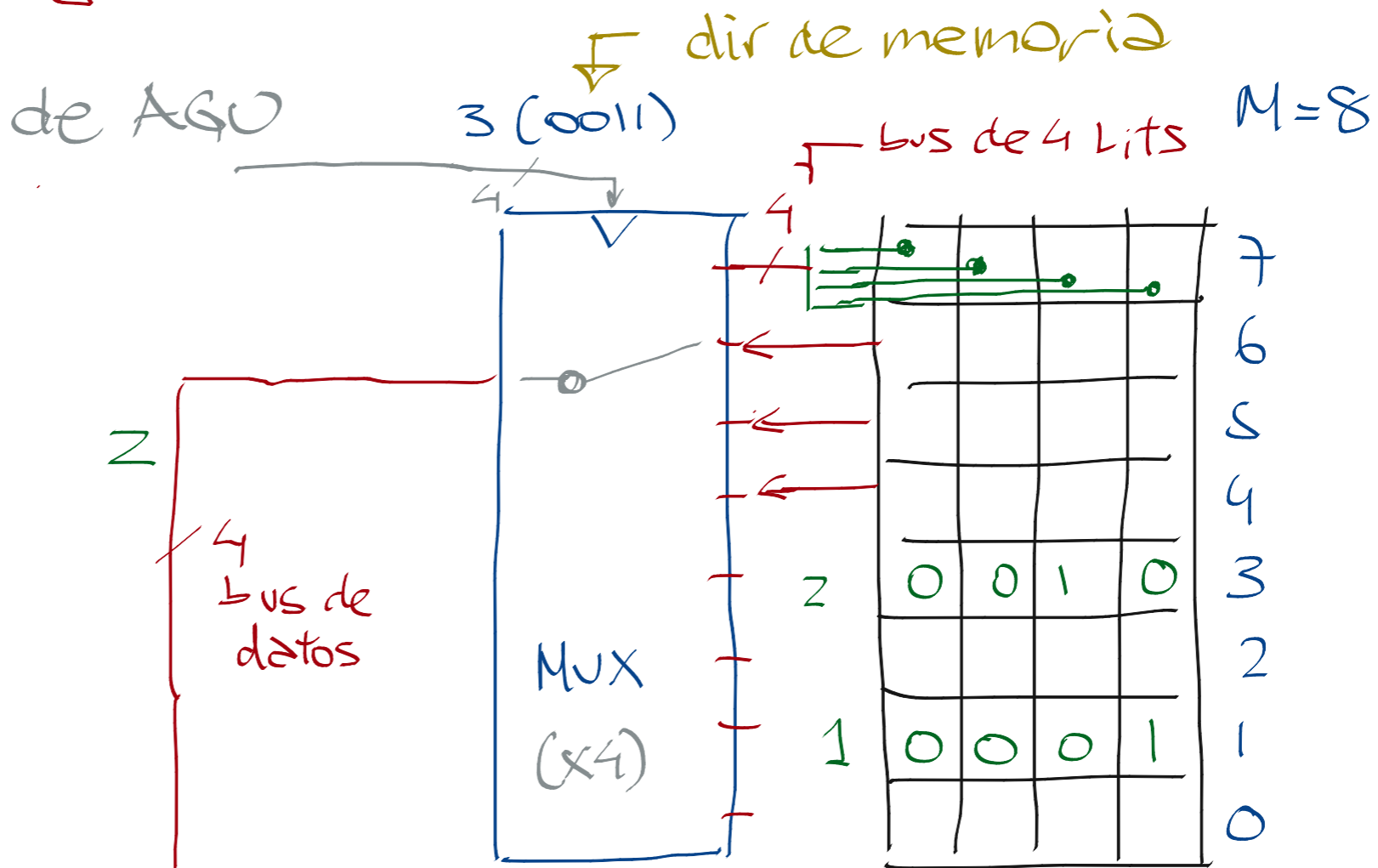
# Diagrama de una arquitectura sencilla

$n=4$  bits  
 $int\ a=1j$   
 $int\ b=2j$   
 $int\ c=a+bj$



# Representaciones para otros usos (números decimales)

- \* binario común es más apropiado para la representación interna y para operaciones aritméticas
- \* la interfaces humanas usan decimales
- \* algunos sistemas de alto nivel (PC) pueden "procesar en decimal"

obs: \* 10 números decimales,  $N=10$ ,  $n$  bits cantidad =  $2^n$   
(dígitos)

Victoria  $\rightarrow$  0  
Juan  $\rightarrow$  1  
Mamel  
Ranato  
Lucía



1 bit

2 bit

$$2^n = 10 \Rightarrow \log_{10} 2 = n^*$$

$$n^* = 3.3 \rightarrow \boxed{n_0 = 4}$$

Código BCD: "Binary Coded Decimal"

 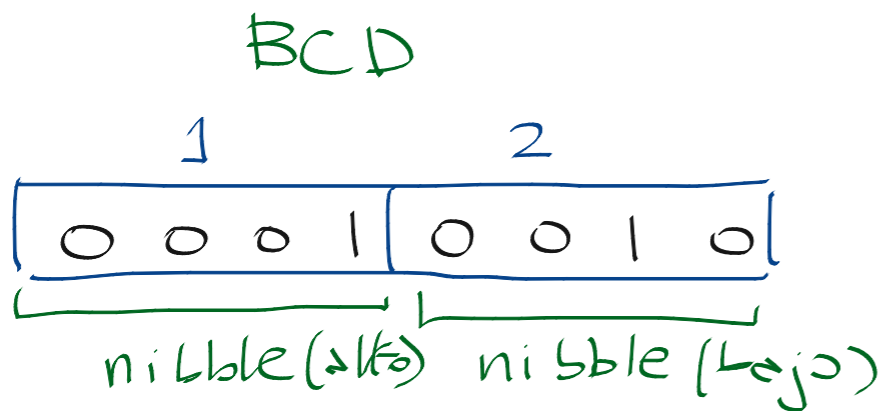

- \* 4 bits  $\rightarrow$  1 dígito (9 números)
- \* en un sistema de palabras  $n=8$ 
  - $\rightarrow$  representación empacotada: 1 nibble por dígito
  - $\rightarrow$   $n=8$  — represento de 0 a FF
  - en binario "común" 0 a 255
  - $\rightarrow$  menos eficiente
- \* mapeo "casi" directo a decimal
- \* las operaciones aritméticas son más difíciles



# Ponderación

- \* Código (8421) : pesos ordenados.
- \* código (2421) : autocomentados (complemento a la base)


# Periféricos

- \* dispositivo externo conectado a un sistema digital
  - interacción con el mundo exterior: sensores, actuadores
  - comunicación: redes, teclado, mouse, pantalla
  - almacenamiento persistente: disco duro.

\* todo lo que no es CPU + memoria



Ejemplo: "display de 2 cifras"

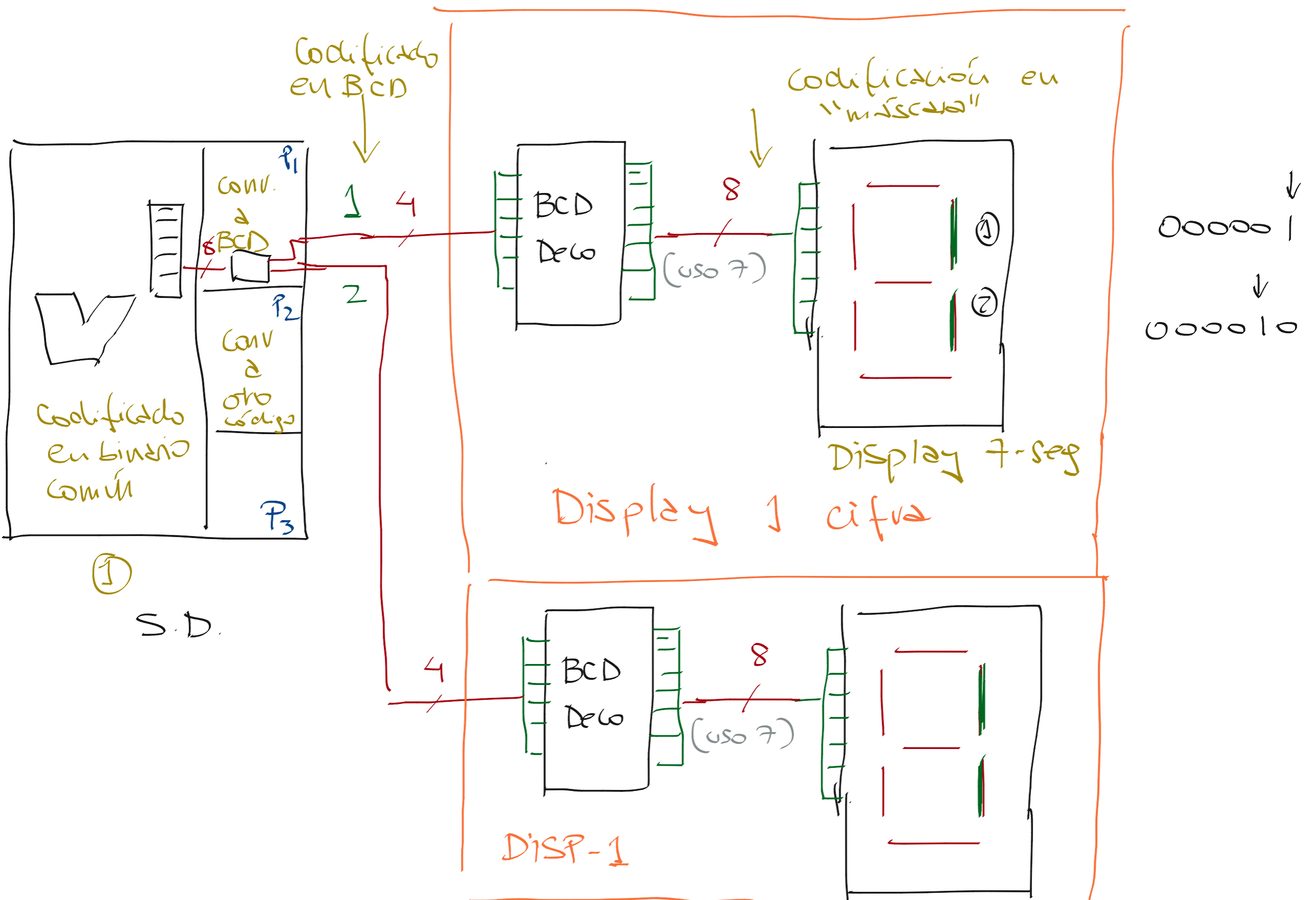



# CLASE 20


Códigos y errores

# Ejemplo: "display 7-segmentos"


- \* Periférico:
  - salida
  - transducción de voltaje a luz
  - D.A o D.D.

- \* Cada luz (led) es un bit:
  - 0 apagado
  - 1 prendido
 } ⇒ activo por nivel alto

 - \* Cómo prender un led?
  - 1 de 7 (1 de N), máscara
  - muy usada en el control de periféricos



 - \* la palabra D necesita un código distinto
  - cómo prender el 1?



## \* Código (Arduino):

```




w_B = 0000 0010;
w_C = 0000 0100;

```

```

w = w_B | w_C; ← OR bit a bit

```

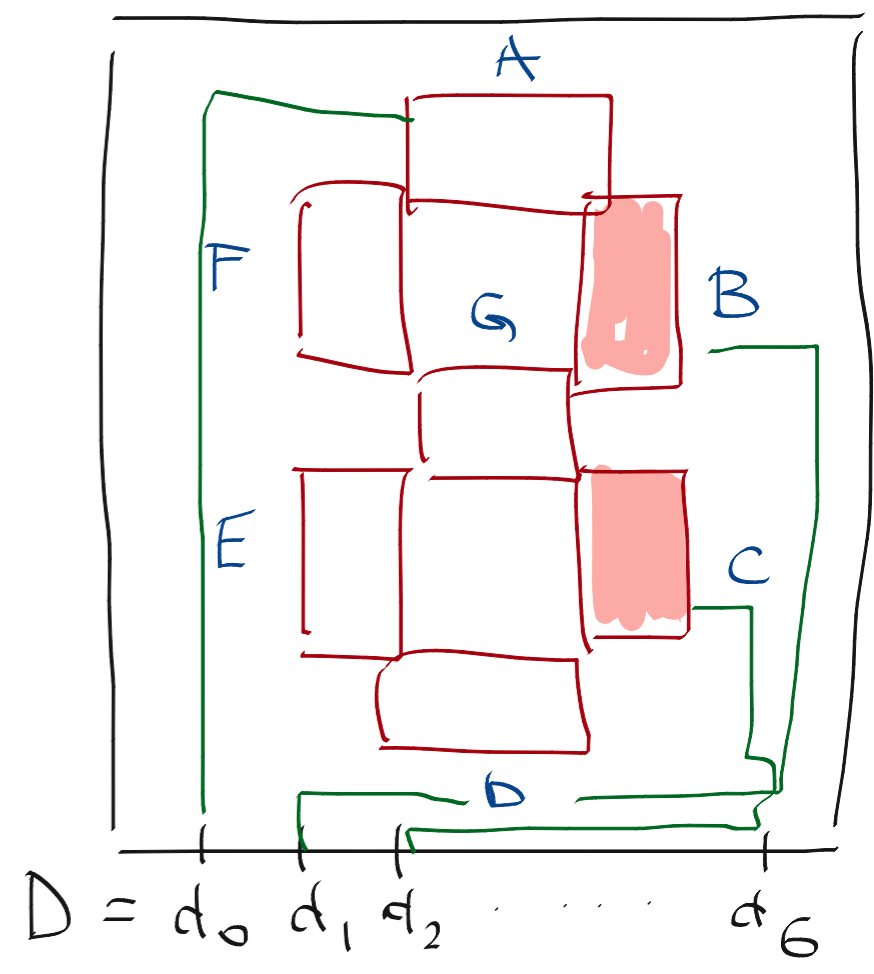 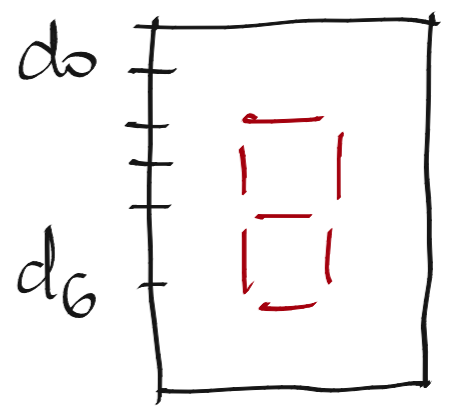

Ejemplo: "Decodificador BCD"

decimal	BCD				DISPLAY (D)						
	b <sub>3</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>0</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											

\* 7 funciones lógicas

\* Diseño cada una con el método anterior

Def: "Puerto"

- \* interfaz para conectar periféricos
- \* protocolo: lenguaje de comunicación con el periférico.

Ejemplo: "Puerto digital del Arduino"

\* Puerto digital multipropósito

\* el código o conjunto de palabras de control es propio del periférico

\* no todas las palabras son válidas:

\* Control del autito:

→ configurar: - palabras de control: altera el comportamiento

- configure Pin (31, OUT)

- Serial.begin (9600)

→ Envío de datos: - digital PinOut (31, HIGH)


- digitalWrite (0010)

LUZ ADAT X

0 0 1 0

33 32 31 30

0 1 0 0

 


~~0 1 1 0~~

→ 1 → 5V
 
# REPRESENTACIÓN DE CARACTERES

ASCII \* números y caracteres en 1 byte ( $n=8$ ),  $N=256$

- \* cantidad :
- 10 números
  - 27 letras (inglés)
  - 27 letras mayúsculas
  - ~~acentos~~
  - puntuación: . , ; -
  - caracteres de control \n \t
- } → 54



Ejemplo:

\* string:            h            o            l            d

\* código (decimal)    104 111 108 097

\* código (binario)    0111011101  
byte

[ver tabla en slide #7]

Tamaño:

- \* m caracteres
- \* 1 caracter = 1 palabra del S.D.
- \* Largo palabra n

Ejemplo:

- \* sólo letras (mayúsculas y minúsculas):  $m=54$
- \* puedo representar  $N=2^n$

$$2^n = N \geq m \Rightarrow n \geq \log_2 m = n^* = 5.75 \Rightarrow \boxed{n=6}$$

$$\boxed{N = 2^6 = 64}$$

↑  
me sobra

- UTF-8:
- \* 1 a 4 bytes = 32 bits
  - \* Super-conjunto de ASCII: los primeros 128 son iguales al ASCII
  - \* "todos" los idiomas: — caracteres + acentos  
— occidentales.
  - \* largo variable


## Resumen códigos

- \* mapeo arbitrario de objetos a bits
- \* diseñados para facilitar una tarea
- \* se mapea a circuitos diferentes

# CÓDIGOS DE MANEJO DE ERRORES

## Códigos de Gray

\* minimizar el impacto de un error

 

[mostrar dibujo hecho]

## Errores:

- \* falla física:
  - temperatura
  - interferencia electromagnética
  - deterioro de la señal en la transferencia

\* modelos de error:

- estadístico: 

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---


 $e \sim U[0,1]$
- ejemplos:
  - independiente por bit
  - ráfaga (raya disco)
- 1 error: cambio de 1 bit

## distancia

- entre palabras de un código.
- cantidad de bits que cambian

$$d(000, 001) = 1$$
$$d(101, 000) = 2$$

## cuos n

 

## distancia de Hamming

- largo (medido en aristas) del camino que une dos palabras.
- Gray: camino que visita los vértices una sola vez




# CLASE 21

Códigos óptimos
 
# Códigos de detección


- \* Un código no tiene porque usar todas los bits (BCD)
- \* se definen palabras válidas:
  - si aparece una palabra inválida se fue hubo error
- \* Uso un subconjunto del total:
  - distancia sea mayor a 1
  - no haya vértices adyacentes en el cubo.



- \* Para detectar un error de 1 bit:  $d_{\min} \geq 2$

000  
 011  
 101  
 110


} tiene  $d_{\min} = 2$

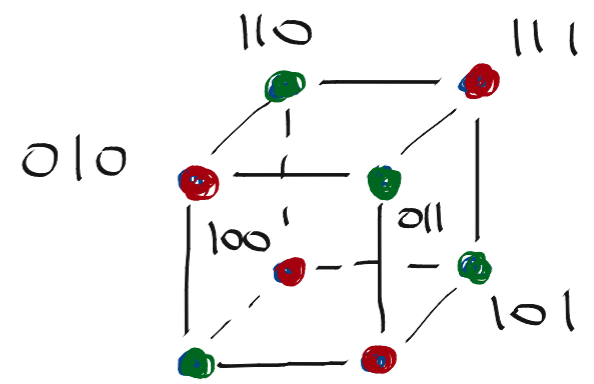

- \* Para detectar un error de 1 bit necesito el doble  $(2^n \cdot 2) = 2^{n+1}$
 
## Bit paridad

- \* se agrega un bit para que el número de 1 sea par siempre.



## Checksum (suma de verificación)


- \* Cédula 4.139.701-5

# DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

\* detección de largo k,  $d_{min} > k$

\* Agregar c bits y d bits :  $\rightarrow$  corregir c  
 $\rightarrow$  detectar d }  $k \equiv c + d$

1)  $d_{min} = 2$   
 $c = 0, d = 1$

 


2)  $d_{min} = 3$   
a)  $c = 0, d = 2$



b)  $c = 1, d = 0$



3)  $d_{min} = 4$   
 $c = 1, d = 2$

 

$$d_{min} = 2 \cdot c + d + 1$$

$$4 = 2 \cdot \underline{1} + \underline{1} + 1$$

# Códigos de Hamming


\* 1950, R.W. Hamming

\*  $d_{min}=3$  :  $\rightarrow$  largo:  $2^k - 1$  bits  
 $\rightarrow$  información:  $2^k - 1 - k$

\* Ejemplo: Hamming (7,4)  $\rightarrow$  7 en total ( $2^3 - 1$ )  
 $\rightarrow$  4 info ( $2^3 - 1 - 3$ )  
 $\rightarrow$  3 redundancia.

\* mensaje:  $\rightarrow$  info:  $d_1 d_2 d_3 d_4$   
 $\rightarrow$  paridad:  $P_1 P_2 P_3$


\* número de 1 en cada círculo sea par

 
 
## Ejemplo:

info: 1011  
par: 0  
mensaje:  $P_1 P_2 d_1 P_3 d_2 d_3 d_4$   
 $0 0 1 1 0 1 1$

\* protocolo: acuerdo entre partes (emisor y receptor)



# CÓDIGOS ÓPTIMOS

## Teoría de la información

C. Shannon "A mathematical theory of communication"

Objetivo: "crear un código que minimice el largo del mensaje"

## Alfabeto:

\* Conjunto de símbolos  $D = \{d_i\}$ , largo  $\#D$

\* Caracter dado  $c$  es V.A. con probabilidad  $p_i = P(C=d_i)$

\* Largo de palabra (en bits):  $n / 2^n > \#D$  ← largo máx

## Mensajes:

\*  $M = c_1 \dots c_k$  secuencia ordenada de  $k$  caracteres.

\* Largo del caracter (en bits):  $l(c_k) \leq n$

\* Largo mensaje (en bits):  $L(M) = \sum_{k=1}^K l(c_k)$

## Probabilidad

$$P_{evento} = \frac{\# \text{casos favorables}}{\# \text{casos posibles}}$$

ej: prob. de recibir una letra  
 $\frac{1}{256}$

ej:  $P(c_i = u | c_i = f) = 1$

incertidumbre/variabilidad  $\propto \frac{1}{\text{común del símbolo}}$

\* Cuanto más raro un símbolo más bits necesito

## Información:

$$I(c_k) = -\log_2(p_k) \rightarrow p_k = \frac{1}{256} \Rightarrow I(c_k) = -\log_2\left(\frac{1}{256}\right) = 8 \text{ bits}$$

$$p_k = 1 \Rightarrow I(c_k) = -\log_2(1) = 0$$

## Entropía

$$H(M) = \sum_k p_k \cdot I(c_k) = - \sum_k p_k \cdot \log_2(p_k)$$

Ejemplo:

$$D = \{a, b, c, d, e\}$$

$$\#D = 5$$

\* cuántos bits necesito para representar todos los símbolos

$$\rightarrow 2^n \geq \#D \Rightarrow 2^n \geq 5 \Rightarrow n^* = 2.3 \Rightarrow \boxed{n=3}$$

\* cuánto puedo representar con  $n=3$  bits  $\Rightarrow 2^n = 8 \Rightarrow$  me sobra !!

## Largo de Código

$$L(\mathcal{E}) = \sum_{i=1}^n p_i \cdot l_i$$

← largo promedio de un carácter en bits

\* ej anterior fue asumir que los símbolos eran equiprobables y que el largo por símbolo era fijo.

$$* p_i = \frac{1}{5}, L = \sum_{i=1}^5 \frac{1}{5} \cdot 3 = 3 \cdot \frac{1}{5} \cdot 5 = \boxed{3}$$

Ejemplo:

	a	b	c	d	e
p	0.1	0.15	0.3	0.16	0.29
c	000	001	010	011	100
l	3	3	3	3	3

$$L = 0.1 \cdot 3 + 0.15 \cdot 3 + 0.3 \cdot 3 + 0.16 \cdot 3 + 0.29 \cdot 3 = (0.1 + \dots + 0.29) \cdot 3 = \boxed{3}$$

$$H = -0.1 \cdot \log(0.1) - \dots - 0.29 \cdot \log(0.29) = \boxed{2.208}$$

Bits/Símbolo


Bits/Símbolo

diferencia


# Códigos de Huffman

\* árbol (grafo)

	a	b	c	d	e	T
f	10	15	30	16	29	100
P	0.1	0.15	0.3	0.16	0.29	1
C	000001	0110	11			
l	3	3	2	2	2	225

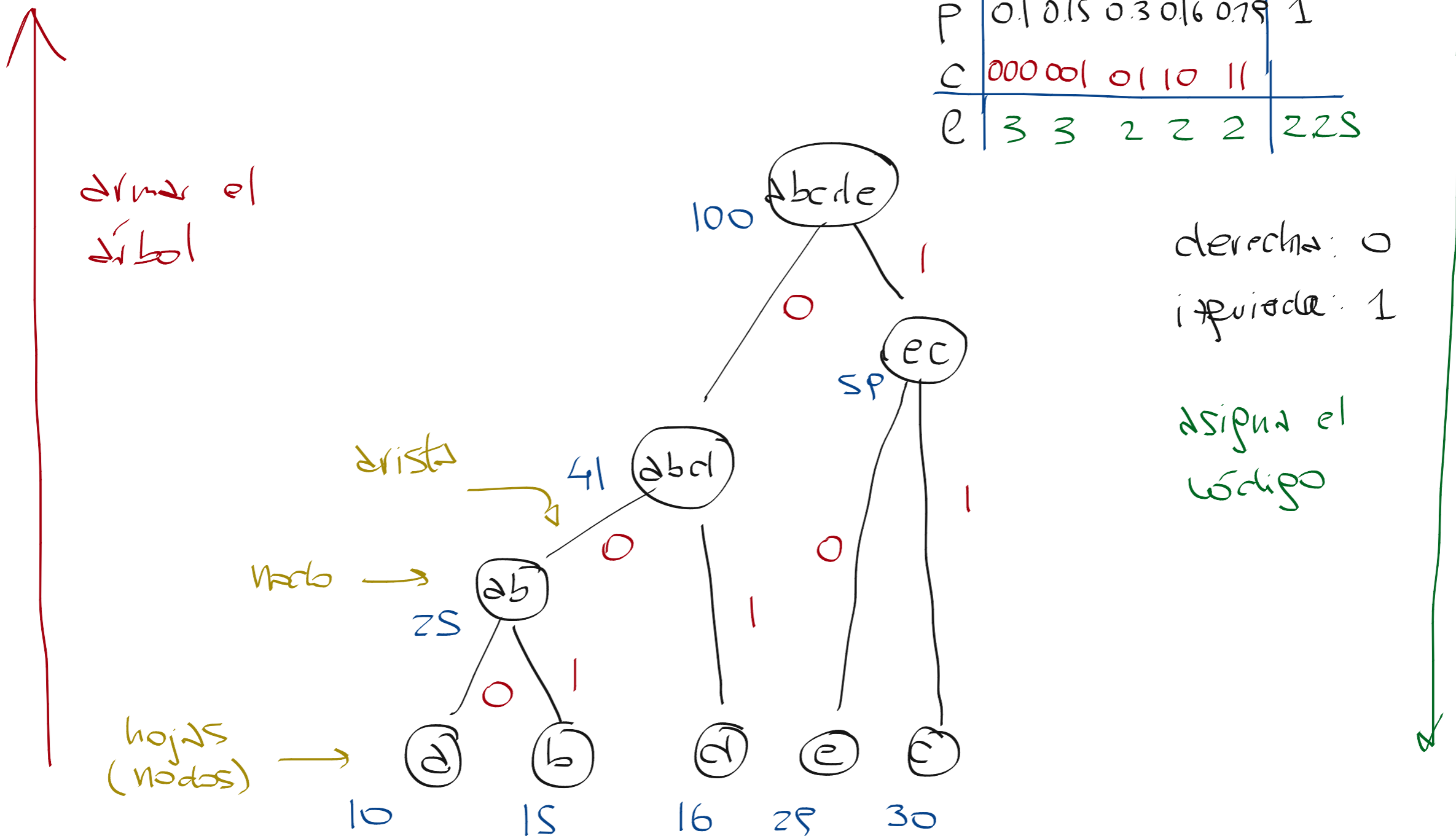
 
$$L = (0.1 + 0.15) \cdot 3 + (0.3 + 0.16 + 0.29) \cdot 2 = 2.25$$



obs:

\* Propiedad prefijo: ninguna palabra es prefijo de otra.

0100011

\* IPSZ: D. Huffman, trabajo de fin de curso

"A method for the construction of minimum-redundancy codes"

# CLASE 22

Algebra de Boole



# ALGEBRA DE BOOLE

## Introducción:

- \* base del diseño de sistemas digitales binarios
- \* definir la estructura formal de los circuitos lógicos
- \* no veremos detalles formales

## Álgebra:

- \* Estudio de los símbolos matemáticos  
→ y las reglas para manipularlos
- \* Grupos, anillos y cuerpos

## Grupo:

- \* Par  $(G, \bullet)$ :  $G$  conjunto y  $\bullet$  es una operación
- \*  $\bullet : G \times G \rightarrow G$
- \* Propiedades:
  - clausura / cerrada
  - asociatividad
  - $\exists$  neutro
  - $\exists$  inverso

# Álgebra de Boole

- \* Define el comportamiento de los números binarios
- \* Parte de un conjunto arbitrario de axiomas (hay varios)
- \* Axiomas diferentes: dan lugar a propiedades diferentes (geometría proyectiva)

## Axiomas (Huntington, 1904)

- \* Consistentes e independientes

1) Equivalencia:  $\rightarrow$  Existe una relación de equivalencia  $\boxed{=}$   
 $\rightarrow$  Sustitución de expresiones formadas con elementos de  $G$ .  
 $\rightarrow a+0 \neq a$



2) Reglas de combinación:

- "+" : si  $a, b \in G \Rightarrow a+b \in G \rightarrow$  cerrada en  $G$
- " $\cdot$ " : si  $a, b \in G \Rightarrow a \cdot b \in G$

3) Neutros:

- $\exists 0 \in G / \forall a \in G, a+0=a$
- $\exists 1 \in G / \forall a \in G, a \cdot 1=a$

4) Conmutatividad:  $\forall a, b \in G$  se cumple

- $a+b=b+a$
- $a \cdot b=b \cdot a$

5) Distributiva:  $\forall a, b, c \in G$  se cumple,

- $a+(b \cdot c) = (a+b) \cdot (a+c)$   $\leftarrow$  esto no para en la suma común
- $a \cdot (b+c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$

6) Complemento:  $\forall a \in G, \exists \bar{a} \in G$  tal que,

- $a \cdot \bar{a} = 0$
- $a + \bar{a} = 1$   $\leftarrow$  no es el opuesto !!

7)  $\exists$  al menos dos elementos  $x, y \in G / x <> y$

obs: \* Si bien si se parece a la álgebra "común", hay diferencias.  
\* la cantidad de elementos no se define, sino que demuestra

# Modelo Aritmético

- \* Instancia o ejemplo del Álgebra de Boole:  $G = \{0, 1\}$  (Ax. 7)
- \* Deben coincidir con los neutros:  $0 \rightarrow +$  (Ax. 3)  
 $1 \rightarrow \cdot$
- \* Las reglas y funcionamiento de las operaciones se deducen de los axiomas

Ax. 3

(a=0)

a)  $0+0=0$

b)  $0 \cdot 1 = 0$

(a=1)

$1+0=1$

$1 \cdot 1 = 1$

$0+1=1$

$1 \cdot 0 = 0$

+	·
$0+0=0$	$0 \cdot 0=0$
$0+1=1$	$0 \cdot 1=0$
$1+0=1$	$1 \cdot 0=0$
$1+1=1$	$1 \cdot 1=1$

\*<sub>2</sub>

Ax. 4

Ax. 5

a)  $1 + (1 \cdot 0) = (1+1) \cdot (1+0)$

↓ Ax. 1

↓ Ax. 1

$1 + 0 = (1+1) \cdot 1$

↓ Ax. 3a

↓ Ax. 3b

$1 = 1+1$

\*<sub>1</sub>

b)  $0 \cdot (0+1) = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1$

↓

↓

$0 \cdot 1 = 0 \cdot 0 + 0$

↓

↓

$0 = 0 \cdot 0$

\*<sub>2</sub>

obs: \* las reglas de combinación (operaciones) se presentan en tablas de verdad

\* son funciones lógicas de dos variables

## Propiedades

Dualidad: → postulados vienen de a pares  
→ cambiar 0 por 1 y + por ·

Nueva

Asociativa: a)  $a + (b + c) = (a + b) + c$   
b)  $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$

Idempotencia: a)  $a + a = a$  Nueva  
b)  $a \cdot a = a$

Dem

$$0 + 0 = 0 \quad \checkmark$$

$$1 + 1 = 1 \quad \checkmark$$

Neutros creados: a)  $a + 1 = 1$  ←  
b)  $a \cdot 0 = 0$

obs: \* usaremos esta construcción binaria (generalmente)

## Complemento del complemento

$$\overline{\overline{a}} = a$$

\* Dem:

a	$\overline{a}$	$\overline{\overline{a}}$
0	1	0
1	0	1

✓

## Leyes de De Morgan

a)  $\overline{a + b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$

b)  $\overline{a \cdot b} = \overline{a} + \overline{b}$

Nueva

# Modelo Lógico

## Definiciones

- \* Lógica formal: Juicio  $\rightarrow$  afirmación
- \* Valores lógicos:  $\rightarrow$  verdadero (V)  $G = \{V, F\}$   
 $\rightarrow$  falso (F)
- \* Operadores lógicos: 0 e y  $\rightarrow$  (V e  $\wedge$ )

## Propiedades

- \*  $V \vee V = V$
  - \*  $V \vee F = V$
  - \*  $V \vee V = V$
  - \*  $F \vee F = F$
- }  $\Rightarrow$  OR

## Correspondencia

- \* 0 y 1  $\Rightarrow$  F y V
- \* + y  $\cdot$   $\Rightarrow$  V e  $\wedge$

obs: \* modelo lógico y el aritmético son isomorfos  
\* por eso llamaremos +,  $\cdot$   $\rightarrow$  OR, AND

Ejemplo: "silogismos"

$A \Rightarrow B$ ✓	$A \Rightarrow B$ ✗
$B \Rightarrow C$	$C \Rightarrow B$
<hr/>	<hr/>
$A \Rightarrow C$	$A \Rightarrow C$

A	B	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
V	F	F	F
V	V	V	V
F	F	X	V
F	V	X	F


$\leftarrow$  tabla de verdad

$\swarrow$  no sé

# Modelo Circuital


- Definición:
- \* llaves eléctricas
  - \* A: abierto, no pasa corriente
  - \* C: cerrado, pasa corriente.

## Reglas de combinación

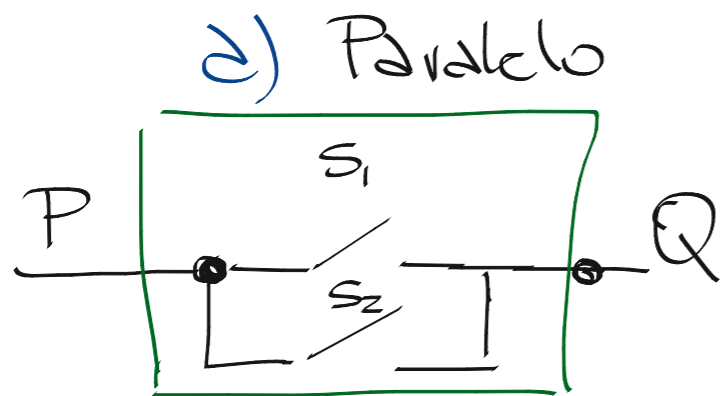

$S_1$	$S_2$	Paralelo
A	A	A
A	C	C
C	A	C
C	C	C

OR

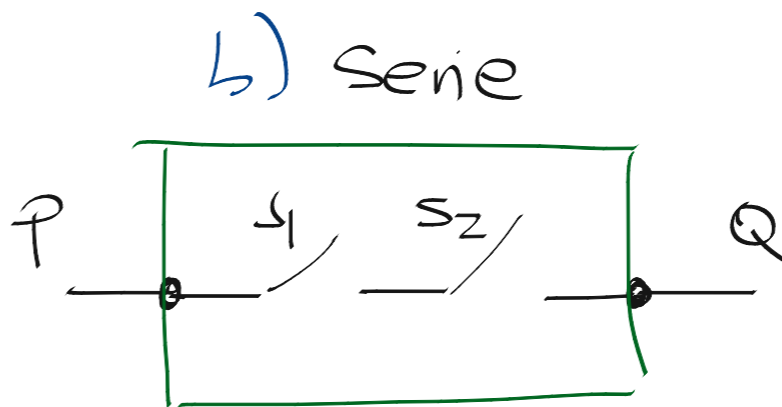

$S_1$	$S_2$	Serie
A	A	A
A	C	A
C	A	A
C	C	C

AND

- Correspondencias:
- \*  $A, C \Rightarrow 0, 1$
  - \* paralelo, serie  $\Rightarrow +, \cdot$



## Expresiones booleanas

- Def: \*
- Constante: elemento del conjunto  $G$
  - Variable: puede tomar cualquier valor en  $G$

Expresión: (def. recursiva)

- 1) constantes y/o variables
- 2) complemento de una expresión
- 3) el AND y el OR de dos expresiones

obs: las expresiones siempre se pueden evaluar

## Funciones booleanas

Def:  $F: G^n \rightarrow G$   
 $\{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow \{0, 1\}$

### Representación

1) tabla de verdad

2) notación  $\Sigma$  o  $\Pi$

a)  $f(a, b, c) = \Sigma(1, 4, 5, 7)$

b)  $f(a, b, c) = \Pi(0, 2, 3, 6)$

3)  $f(a, b, c) = a \cdot c + a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c$

a	b	c	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1





## OR Exclusivo (XOR)

\* XOR es importante: suma aritmética módulo 2

\* Aritmética módulo  $N$ ,  $a \in [0, N-1]$ ,  $a+1 \rightarrow 0$  si  $a = N-1$

\* Propiedades:

→ asociativa

→ conmutativa

→ distributiva:  $a \cdot (b \oplus c) = a \cdot b \oplus a \cdot c$

→  $a \oplus 0 = a$

→  $a \oplus 1 = \bar{a}$

→  $a \oplus a = 0$

→  $a \oplus \bar{a} = 1$

$a$	$b$	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# Práctico 13

Introducción a PLD

# TUTORIAL

$$dl_1 = a\bar{b}c + \bar{a}bc + bd$$

$a/b$	00	01	11	10
00				
01		1	1	1
11		1	1	
10			1	1

$$dl_2 = ac + \bar{b}\bar{d}$$

$a/b$	00	01	11	10
00	1			1
01				
11			1	1
10	1		1	1

$N = \{n_i \in [0, 12]\}$   $\mu$  nota media  $\left\{ \begin{array}{l} \text{modelo} \\ \text{datos} \end{array} \right.$   
 ①  $e_i = (n_i - \mu)^2$   $E = \frac{\sum (n_i - \mu)^2}{\#N}$   $N = \{0, 0, 2, 3, 8, 9, 12\}$   
 $\uparrow$  métrica

$\mu?$   $E(\mu)$  min  $\frac{\partial E(\mu)}{\partial \mu} = \frac{2 \sum (n_i - \mu) \cdot (-1)}{\#N} = 0$

$\sum n_i - \mu = 0$

$\sum n_i = \sum \mu \Rightarrow \sum n_i = \#N \cdot \mu$

Algoritmo

$\mu = \frac{\sum n_i}{\#N}$

← parámetro óptimo

$\mu^* = 4.85$

②  $M_k = [0, 1, \dots, 12]$   $\Delta \mu$  ← parámetros de algo  
 $E_k = \frac{\sum_{i=0}^{\#N} (n_i - \mu_k)^2}{\#N} \forall k$  fuerza bruta  $D = \{M \in [0, 12] \mid M \in \mathbb{R}\}$   
 $k^* = \arg \min_k E_k$  óptimo  $M_{k^*}$   $M_{k^*} = 5$

$E(5) = 0.14 = 1.4 \times 10^{-1}$

$E(4.85) = 3.6 \times 10^{-4}$

$\Delta \mu = 1$

$M^* = \lim_{\Delta \mu \rightarrow 0} M_{k^*}$

$\Delta \mu = 0.1$   $E(4.8) = 0.02$

$E(4.9) = 0.01$

# CLASE 23

Algebra de Boole

## Suma de productos

\* dada la tabla de verdad de  $f$ , encontrar su expresión algebraica

$$f(x_1, x_2) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \cdot f(0,0) + \bar{x}_1 x_2 \cdot f(0,1) + x_1 \bar{x}_2 \cdot f(1,0) + x_1 x_2 \cdot f(1,1)$$

ej: XOR

$$f(x_1, x_2) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \cdot 0 + \bar{x}_1 x_2 \cdot 1 + x_1 \bar{x}_2 \cdot 1 + x_1 x_2 \cdot 0$$

$$f(x_1, x_2) = \bar{x}_1 x_2 + x_1 \bar{x}_2$$

$x_1$	$x_2$	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$\leftarrow f(0,0)$

obs: \* sólo importan las combinaciones donde  $f(, ) = 1$

Ejemplo:

$$f(a,b,c) = \bar{a} \bar{b} c + \bar{a} b c + a \bar{b} \bar{c}$$

	a	b	c	f
	0	0	0	0
$\bar{a} \bar{b} c$	0	0	1	1
	0	1	0	0
$\bar{a} b c$	0	1	1	1
$a \bar{b} \bar{c}$	1	0	0	1
	1	0	1	0
	1	1	0	0
	1	1	1	0

## Producto de sumas

\* Así lo go pero con ceros.

$$0 | 0 \rightarrow 0$$
$$(a + \bar{b} + c)$$

$$* f(x) = x * x$$
$$= x^2$$

## Operadores lógicamente completos

- \* Conjunto de operadores capaz de representar cualquier función lógica
- \* El teorema de los productos canónicos prueba que el conjunto  $\{AND, OR, NOT\}$  es lógicamente completo
- \* Para probar que el conjunto  $\{F, G, H\}$  es lógicamente completo basta con implementar el AND, OR, NOT con esas funciones
- \* Puede no ser mínimo: en  $\{AND, OR, NOT\}$  el AND es redundante.  
→ De Morgan:  $\overline{ab} = \overline{a} + \overline{b} \rightarrow \boxed{ab = \overline{\overline{a} + \overline{b}}}$
- \*  $\{NAND\}$  es lógicamente completo.  $\rightarrow a \# b = \overline{ab}$ 
  - $a \# a = \overline{aa} = \overline{a}$  **NOT**
  - $(a \# b) \# (a \# b) = \overline{(a \# b)(a \# b)} = \overline{\overline{ab}} = ab$  **AND**
  - $(a \# a) \# (b \# b) = \overline{a} \# \overline{b} = \overline{\overline{a} \cdot \overline{b}} = \overline{\overline{a+b}} = a+b$  **OR**

a		a, a
0		0
1		1

# Simplificación

- \* Tenemos un método sistemático, pero no óptimo
- \* Mínimo número de compuertas lógicas

## Método Algebraico

- 1)  $f \cdot \bar{f} = 0$
- 2)  $f + \bar{f} = 1$
- 3)  $g f + \bar{g} f = f$
- 4)  $\bar{g} f + f = f$
- 5)  $f + \bar{f} g = f + g$

Ejemplo

$$f_1 = \bar{a}bc + \bar{a}\bar{b}\bar{c} + abc$$

← 8 op (12 p) <sup>con neg.</sup>

a)  $f_1 = \bar{a}b + abc$

← 4 op

b)  $f_1 = \bar{a}bc + b\bar{c}$

c)  $f_1 = \bar{a}bc + \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + abc$

$$f_1 = \bar{a}b + b\bar{c}$$



Ejemplo

$$f_2 = \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} + \bar{a}bc$$

← 11 op

a)  $f_2 = \bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} + \bar{a}bc$

$$f_2 = \bar{b}(c + a\bar{c}) + \bar{a}bc$$

$$f_2 = \bar{b}(c + a) + \bar{a}bc$$

$$f_2 = bc + \bar{b}a + \bar{a}bc$$

$$f_2 = c(\bar{b} + \bar{a}b) + \bar{b}a$$

$$f_2 = c(b + a) + \bar{b}a$$

$$f_2 = ac + bc + \bar{b}a$$

← 5 op

b)  $f_2 = \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} + \bar{a}bc$

$$f_2 = \bar{a}c + a\bar{b}$$

← 3 op

# Maps de Karnaugh

$$f_2 = \underline{\bar{a}\bar{b}c} + \underline{a\bar{b}c} + \underline{a\bar{b}\bar{c}} + \underline{\bar{a}bc}$$

↓

c \ ab	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	0	1

→

↓                  ↓

$f_2 = \bar{a}c + a\bar{b}$

a	b	c	f <sub>2</sub>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

# CIRCUITOS COMBINATORIOS

[ver slides 1-14]


## Circuito mayoría

\* da 1 si hay más unos que ceros


c \ ab	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

a	b	c	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$M = ab + ac + bc$$

 

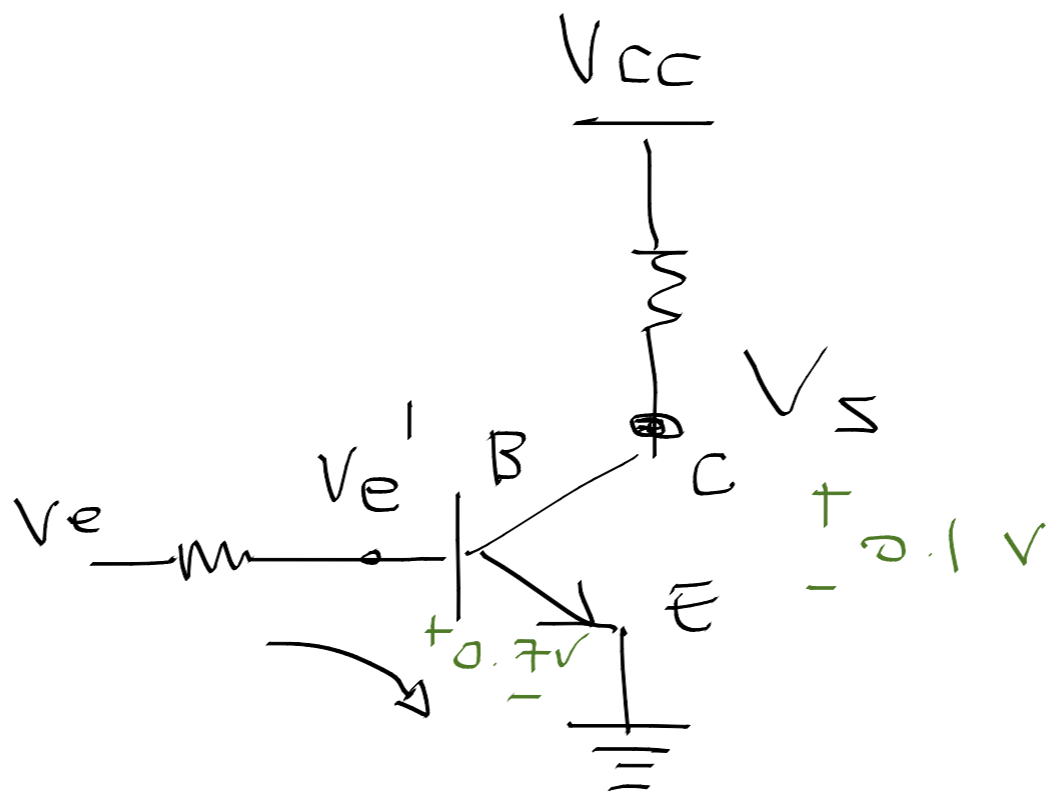- OLS:
- \* Siempre da un circuito de dos capas (AND, OR, NOT)
  - \* mínimo para este modelo
  - \* no es mínimo global.



$$i = \frac{V_e - V_{e'}}{R_s}$$

# CLASE 24

Circuitos combinatorios

# Síntesis

Ejemplo: "sumador completo de 1-bit"

$C_{in}$	A	B	$C_{out}$	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

S

$AB$ $C_{in}$	00	01	11	10
0		1	1	
1	1		1	


← no se simplifica!!

$$S = \bar{a} b \bar{c}_{in} + a \bar{b} \bar{c}_{in} + \bar{a} \bar{b} c_{in} + \underbrace{a b c_{in}}_{S_4} \quad 11comp.$$


$C_{out}$

$AB$ $C_{in}$	00	01	11	10
0			1	
1	1	1	1	1

$$C_{out} = ab + bc + ac \quad 5c$$

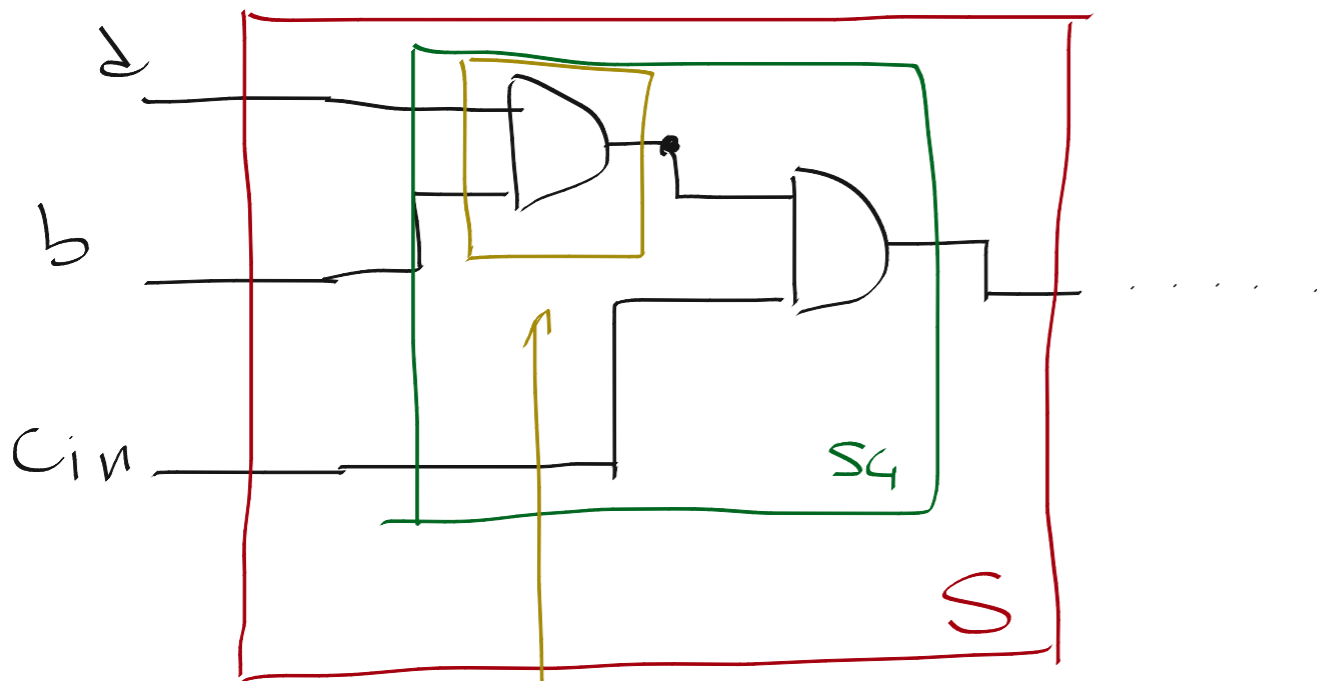

se repiten.

 

# Comodines


	00	01	11	10
00				
01	X	1		
11			1	
10				

→ double case!

\* Le prends de la valeur que fuerd.

# BLOQUES CONSTRUCTIVOS



Ejemplo: "Decodificador" (N=3)

 

a	b	c	y7	y6	y5	y4	y3	y2	y1	y0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0						1		
0	1	1					1			
1	0	0				1				
1	0	1			1					
1	1	0		1						
1	1	1	1							


obs: \*  $D(a,b,c): \mathbb{G}^3 \rightarrow \mathbb{G}^8$  (8 funciones lógicas)

\* 1 mapa de Karnaugh por función

  





Obs:  
\* 1 case

 


...

 

 

Ejemplo: Semi-Sumador 2-Lits

 

$A = a_1, a_0$      $S = s_1, s_0$

$B = b_1, b_0$

$S_1$      $a_1, a_0$

$b_1, b_0$ \ A	00	01	11	10
00			1	1
01		1		1
11	1		1	
10	1	1		

máx: 3+3=6 →

A		B		C	S	
$a_1$	$a_0$	$b_1$	$b_0$		$s_1$	$s_0$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0

$$S_1 = a_1 \bar{b}_1 \bar{b}_0 + a_1 \bar{a}_0 b_1 + \bar{a}_1 a_0 \bar{b}_1 b_0 + a_1 a_0 b_1 a_0 + \bar{a}_1 \bar{a}_0 b_1 + \bar{a}_1 b_1 \bar{b}_0$$

18 Comp

$s_0$

$$S_0 = \bar{a}_0 b_0 + a_0 \bar{b}_0$$

3 Comp

$B \backslash A$	00	01	11	10
00		1	1	
01	1			1
11	1			1
10		1	1	

$C$

$B \backslash A$	00	01	11	10
00			1	
01		1	1	
11	1	1		1
10		1	1	

$$C = a_1 b_1 + a_1 a_0 b_0 + a_0 b_1 b_0$$

8 comp.


# Tiempo de propagación (retardo)

## retardo:

\* respuesta al escribú (Sys)

\* tiempo que demora el circuito en cambiar de estado

\* usualmente demora unos 20-80 ns

 

[ver hoja de datos]

## velocidad circuitos:


\* análogo al costo computacional.

\* retardo acumulado del camino más largo.


## Glitches

\* cambio espúreos de estado

$$S = E \cdot \bar{E} = 0$$


 


E	$\bar{E}$	S
0	1	0
1	0	0



 


Obs:

  \* los entornos de desarrollo permiten eliminar estos glitches.



  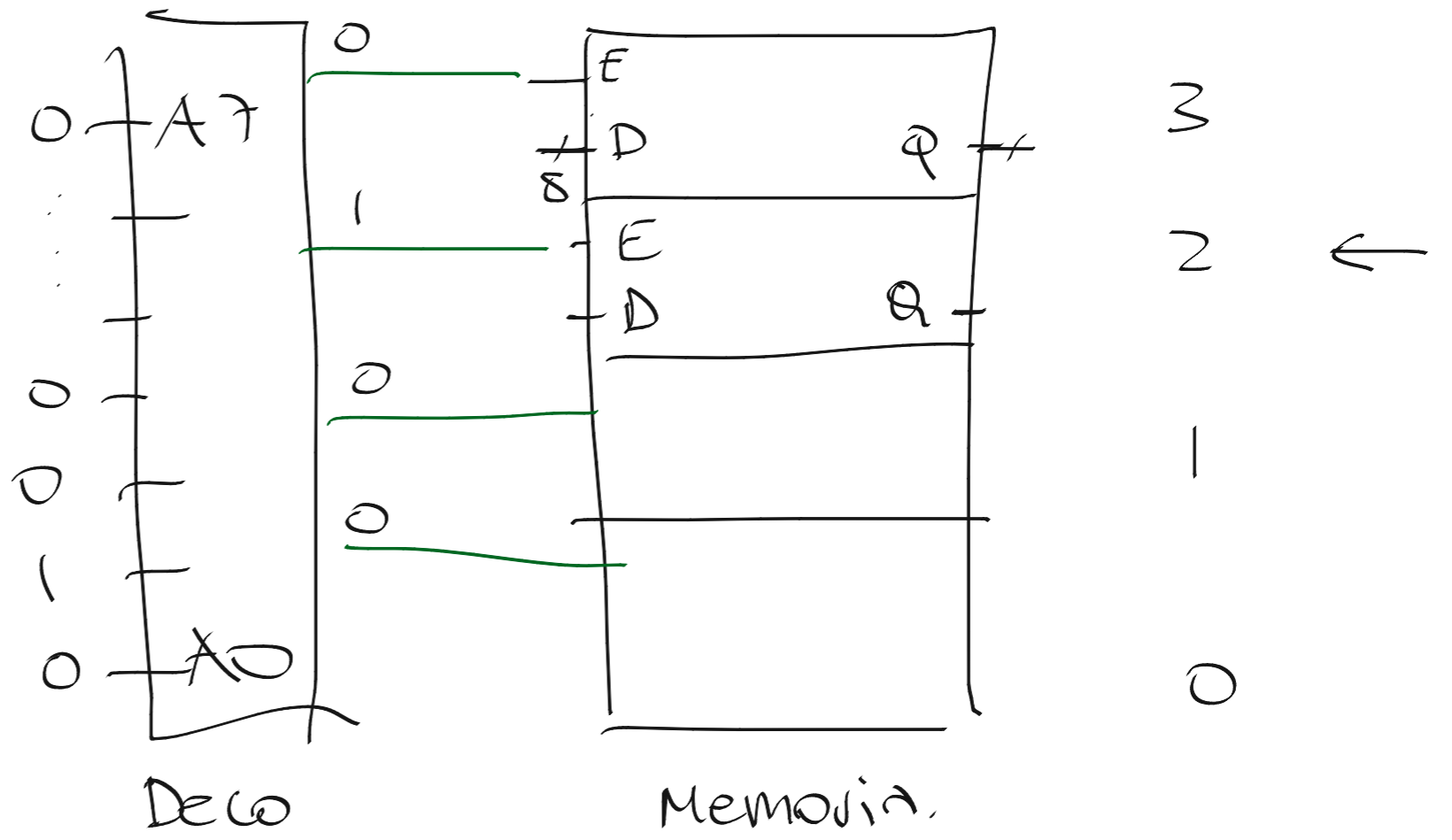Ejemplo: " uso del decodificador para habilitar memoria.



# CLASE 25

Circuitos secuenciales

Flip-flops

# Flip-flops

## Circuitos secuenciales

- \* el valor de la salida depende la entrada actual y de las anteriores
- \* tienen memoria o estado

Ejemplos:


- \* FF como circuito secuencial más sencillo
- \* Contadores
- \* Máquinas de estado

## Flip-Flop

- \* elemento más básico de memoria
- \* recuerda un valor previo de la entrada
- \* hay varios tipos: → veremos que hacen todos  
→ veremos como lo hacen algunos.
 
# FF Asíncrono (Latch)

- \* dos entradas: R, S
- \* dos salidas: Q,  $\bar{Q}$



1) caso  $R=1, S=0$

a)  $R=1$  fuerza  $Q=0$

b)  $S=0, Q=0 \Rightarrow Q'=1$

2) caso  $R=0, S=1$

a)  $S=1$  fuerza  $Q'=0$

b)  $R=0, Q'=0 \Rightarrow Q=1$

3)  $R=0, S=0$  no pueden tener mínimos, dependen de Q y Q'

b) combinaciones válidas de  $Q, Q'$   $Q \neq Q'$

\* si  $Q=Q'=1 \Rightarrow$  los dos NOR fuerzan 0. Absurdo

\* si  $Q=Q'=0 \Rightarrow$  los NOR dan 1. Absurdo  
como  $R=S=0$

c) hay que analizar de donde venimos

\*  $R=1, S=0 \rightarrow R=S=0 \Rightarrow$  cuando R pasa de

$R=1, S=0 \rightarrow Q=0, Q'=1$  1 a 0

$\Rightarrow Q=0, Q'=1 \leftarrow$  fuerzan igual.

\* si venía de  $R=0, S=1 \Rightarrow Q'=0, Q=1$

A	B	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

SET-RESET



4) a)  $R=S=1 \Rightarrow Q=Q'=0$  por que ambos NOR fuerzan a 0.  
que pasa si cambian R o S

b)  $R: 1 \rightarrow 0 \mid \Rightarrow Q: 0 \rightarrow 1$   
 $S=1 \mid Q': 0$  } o puestas

c)  $R=1 \mid \Rightarrow Q=0$   
 $S: 1 \rightarrow 0 \mid Q': 0 \rightarrow 1$  }

d) Que pasa si  $R: 1 \rightarrow 0$  al mismo tiempo  
 $S: 1 \rightarrow 0$

la salida queda indeterminada ( $Q \neq Q'$ )  
no valen otras combinaciones (por conf)

obs: en la práctica no existe tal cosa como "al mismo tiempo", siempre un paso antes que la otra

- igual queda indeterminado
- Aparecen glitches
- La combinación (1,1) se prohíbe.  
(pero se puede) depende del usuario

# Tabla de verdad

notación

deja lo que había

prohibido

$Q_n$	R	S	$Q_{n+1}$
<del>0</del>	0	0	<del>0</del>
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
<del>1</del>	0	0	<del>1</del>
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1


setea

resetea

R	S	$Q_{n+1}$
0	0	$Q_n$
0	1	1
1	0	0
1	1	1

notación


## Símbolos:

 


\* No es que necesite  $\bar{Q}$ , pero me sale gratis.
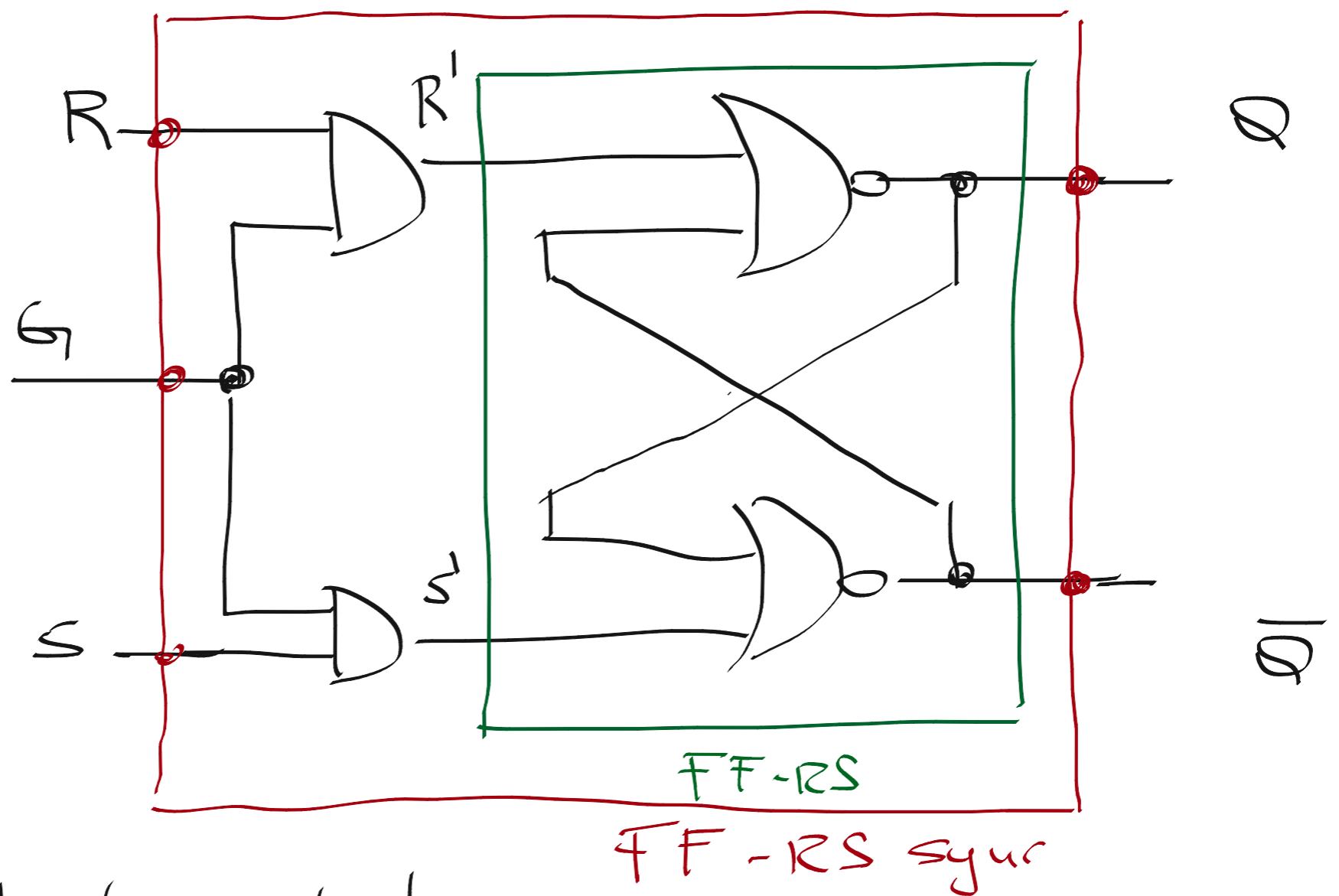
## Flip-Flop R-S sincrónico (nivel)

- \* Los FF  $\Delta$ sync pueden cambiar sus entradas en momentos no deseados y su salida cambia
- \* Hace difícil construir circuitos complejos
- \* Para evitar esto se introduce una señal de sincronismo:  $\rightarrow$  habilitación o reloj  
 $\rightarrow$  general del circuito (arquitectura)




 - \*  $G \rightarrow$  entrada de control
  - $\rightarrow G=1$  los AND no hacen nada (queda el mismo circuito que antes)
  - $\rightarrow G=0 \rightarrow R'=S'=0 \Rightarrow$  el circuito no hace nada.




# FF-RS síncrono (por Flanco)

2021.  
hasta SP: 59

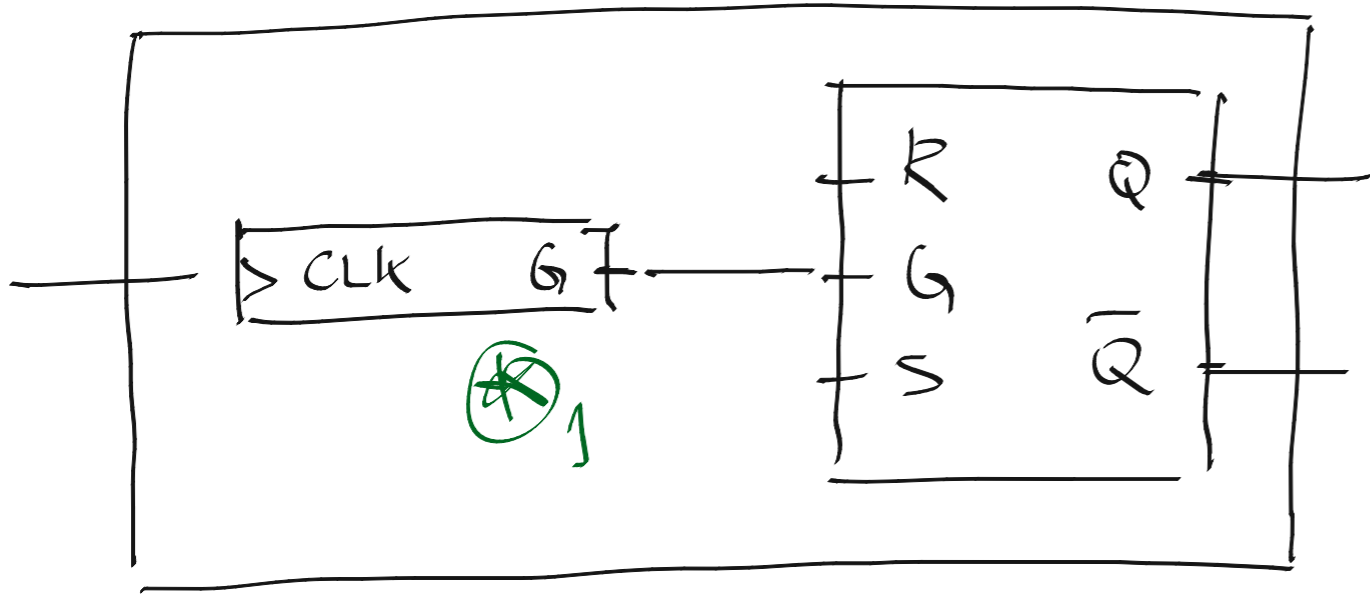



Convierto flanco a nivel (ilusión)


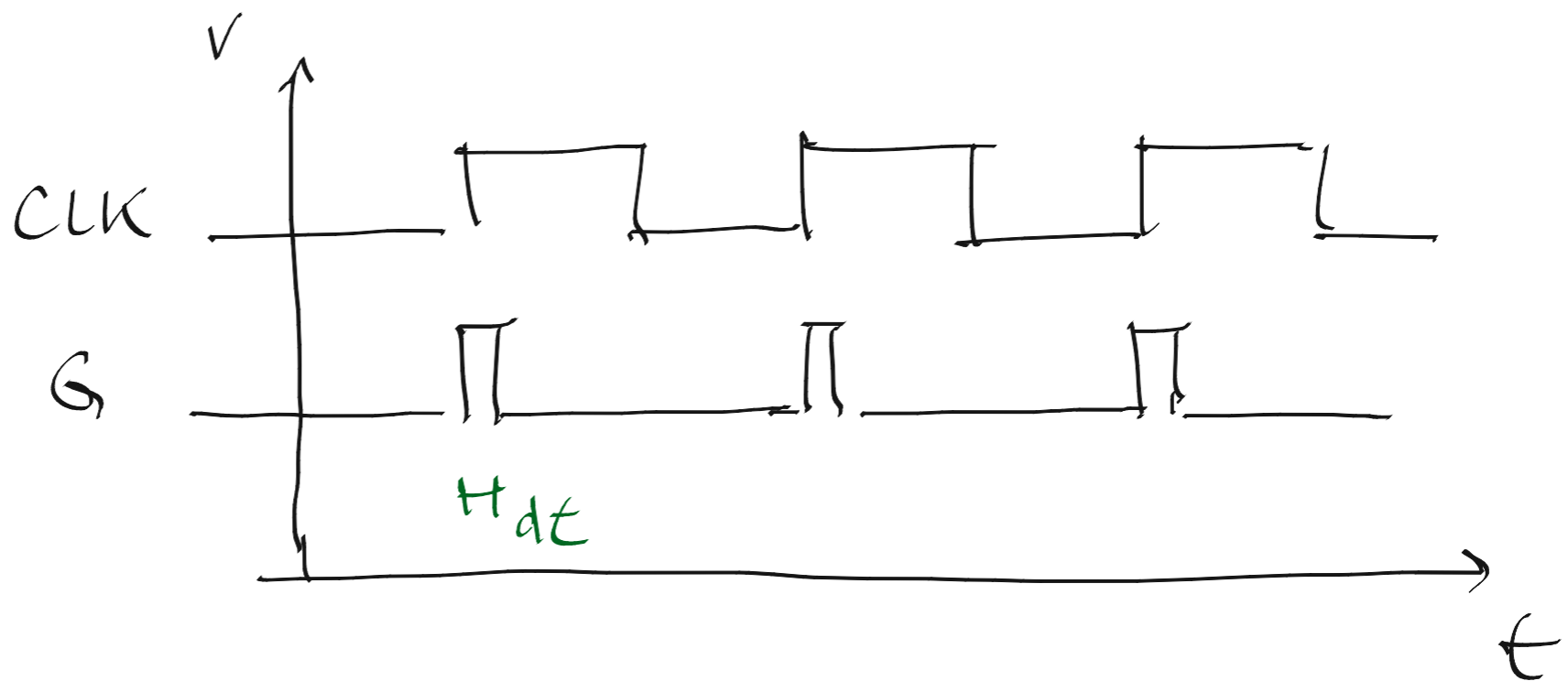


Obs: \*  $d_t \ll CLK$

\* es más fácil generar una onda cuadrada


## Notación

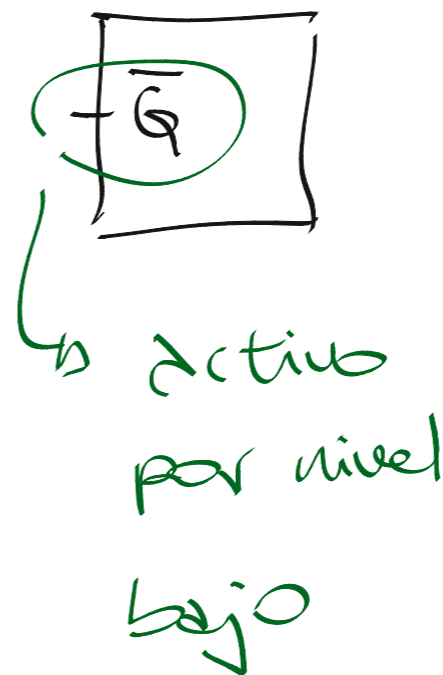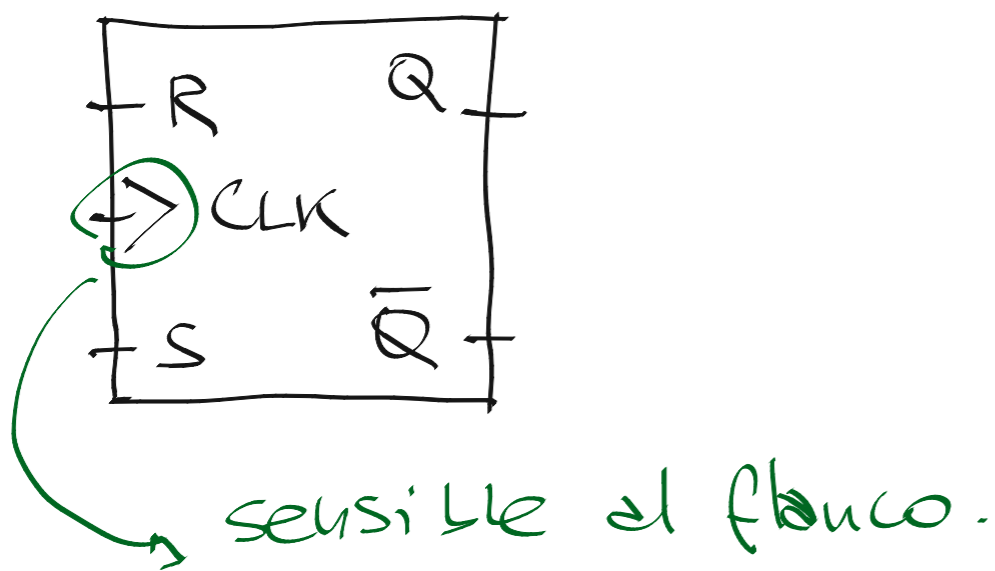

  


Convierte flanco a nivel  
(de subida)

## Resumen

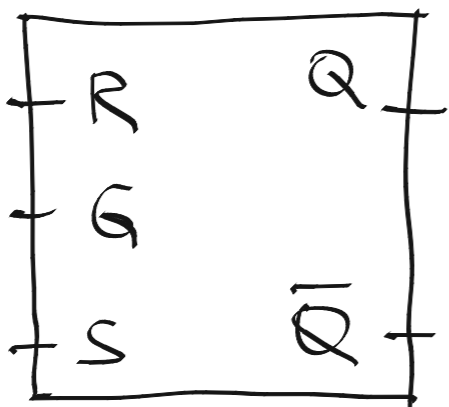

FF-RS  
Síncrono  
nivel (alto)

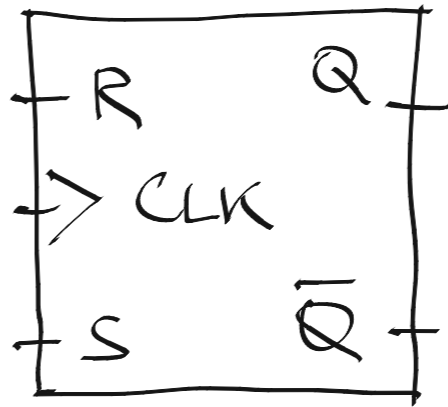

FF-RS  
Síncrono  
flanco (subida)

# Tipos de FF


## FF-D

\* simplifica el comportamiento del R-S


\* es el tipo más usado

$$Q = 1$$


D	$Q_{n+1}$
0	0
1	1

 

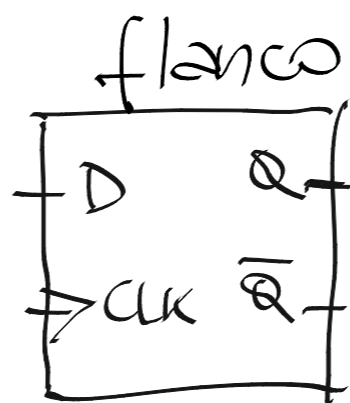$Q_{n+1} = D_n$   
 guarda lo que  
 hay en D



D no debe  
 cambiar cerca  
 del reloj

 

Obs: \* el FF-D asíncrono no tiene

sentidos (sólo copia)


\* el síncrono por flanco de subida  
 sirve para implementar el muestreo.

FF-D funcionamento Dinâmico

[slides 46]


# FF tipo T (toggle)

\* invierte el valor anterior ( $T=1$ )

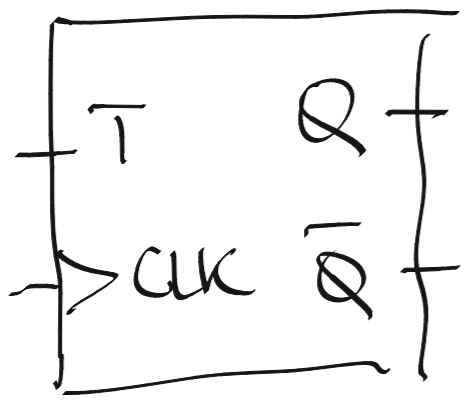

T	Q <sub>next</sub>
0	Q <sub>n</sub>
1	$\overline{Q_n}$
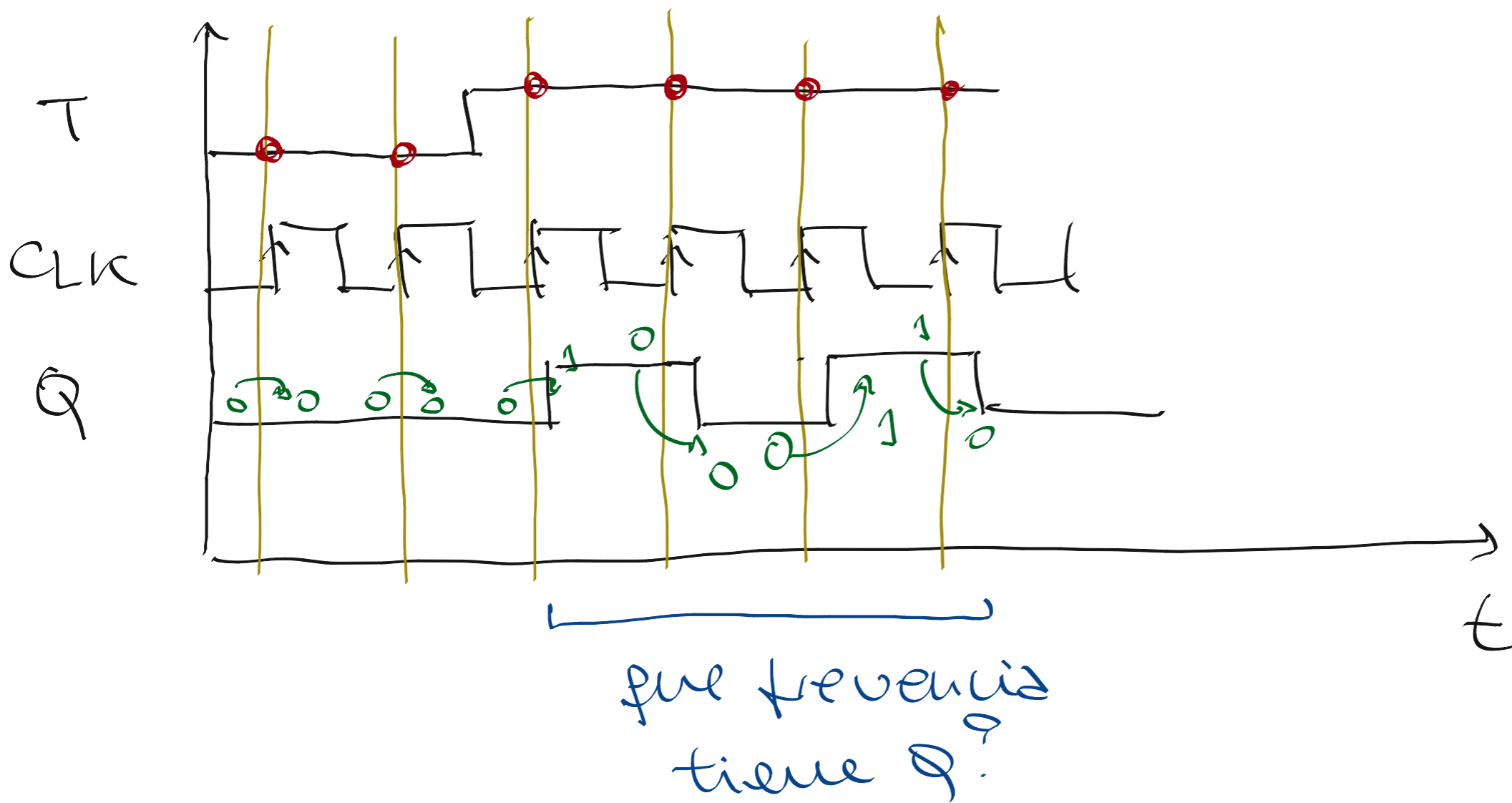
$$Q_{next} = \overline{T} \cdot Q_n + T \cdot \overline{Q_n}$$



obs:

\* sirve para implementar un divisor de frecuencia

→ alimentar circuitos más lentos

→ bloque constructivo.



FF-JK deducción

JK 1:28

\*

# FF-IT Resumen

1:48

\* se puede usar como sistema universal.

# CLASE 26

Circuitos secuenciales

Flip-flops y aplicaciones

Flip-Flap: applications

hasta el 5:00! es verano

# CLASE 27

Circuitos secuenciales

Memorias RAM



# CLASE 28

Circuitos secuenciales

Maquinas de estado

# MÁQUINAS DE ESTADO

## Introducción

- \* Circuitos secuenciales: → tiempo  
→ no vimos un método sistemático
- \* Máquinas de estados: → especificar } ⇒ circuito secuencial  
→ diseñar
- \* Circuito secuencial: → parte combinatoria  
→ memoria: FFs
- \* propiedades: → depende de la entrada  
→ toda la secuencia pasada  
→ infinitas secuencias de entrada


## Estado

- \* Relación de equivalencia de secuencias:  
→ coinciden a partir de un cierto punto (entrada)  
→ a partir de ese punto la salida coincide

ejemplo: "ascensor"

e		0	2	2	2			
s <sub>1</sub>	1	2	1	0	1	0	1	2
s <sub>2</sub>			2	1	0	1	2	

 - \* Agrupamos las infinitas secuencias de entrada en clases de equivalencia (estados)





# Autómatas finitos determinísticos (AFD)

- \* AFD: → modelo matemático de sistema con entradas y salidas discretas  
→ Número finito de configuraciones o estados
- \* Resumir la información de entradas anteriores en estados.
- \* determinar las salidas futuras en función de las entradas y los estados
- \* Teoría general: → ciencias de la computación  
→ computadora  
→ programa  
→ sistemas en gen.

Definición tupla  $M = (E, \Sigma, \delta, e_0)$

- \*  $E$ : conjunto de estados
- \*  $\Sigma$ : alfabeto de entrada
- \*  $\delta: E \times \Sigma \rightarrow E$  función de transición de estados
- \*  $e_0: e_0 \in E$ , estado inicial

## AFD con salida

- \* dos tipos: → Moore: salida esta asociada al estado  
→ Mealy: salida esta asociada a la transición

Mealy: tupla  $M = (\underbrace{E, \Sigma, \Delta}_{\text{conj.}}, \underbrace{\delta}_{\text{func.}}, \underbrace{e_0}_{\text{elem.}})$

- \*  $E$ : conj. estados
- \*  $\Sigma$ : Alfabeto de entrada
- \*  $\Delta$ : Alfabeto de salida
- \*  $\delta: E \times \Sigma \rightarrow E$  función transición estado
- \*  $\lambda: E \times \Sigma \rightarrow \Delta$  función transferencia
- \*  $e_0: e_0 \in E$  estado inicial

Ejemplo:  $E = \{e_0, e_1, e_2\}$      $\Sigma = \{0, 1\}$      $\Delta = \{y, n\}$


$\delta$	$\Sigma$	
	0	1
$e_0$	$e_0$	$e_1$
$e_1$	$e_0$	$e_2$
$e_2$	$e_1$	$e_2$

tabla de transición

$\lambda$	$\Sigma$	
	0	1
$e_0$	n	y
$e_1$	y	y
$e_2$	y	n

tabla de salida


Diagrama de estados

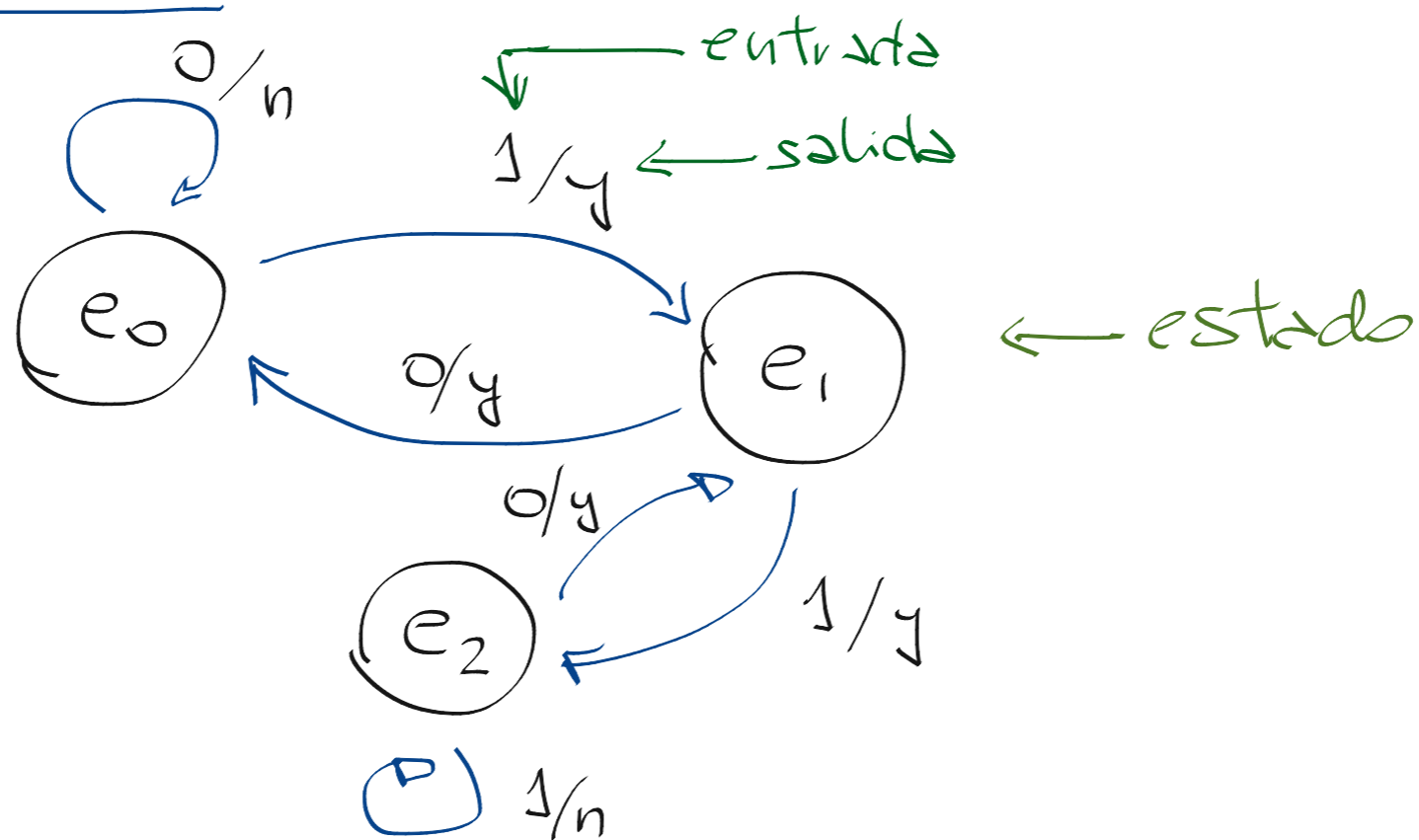
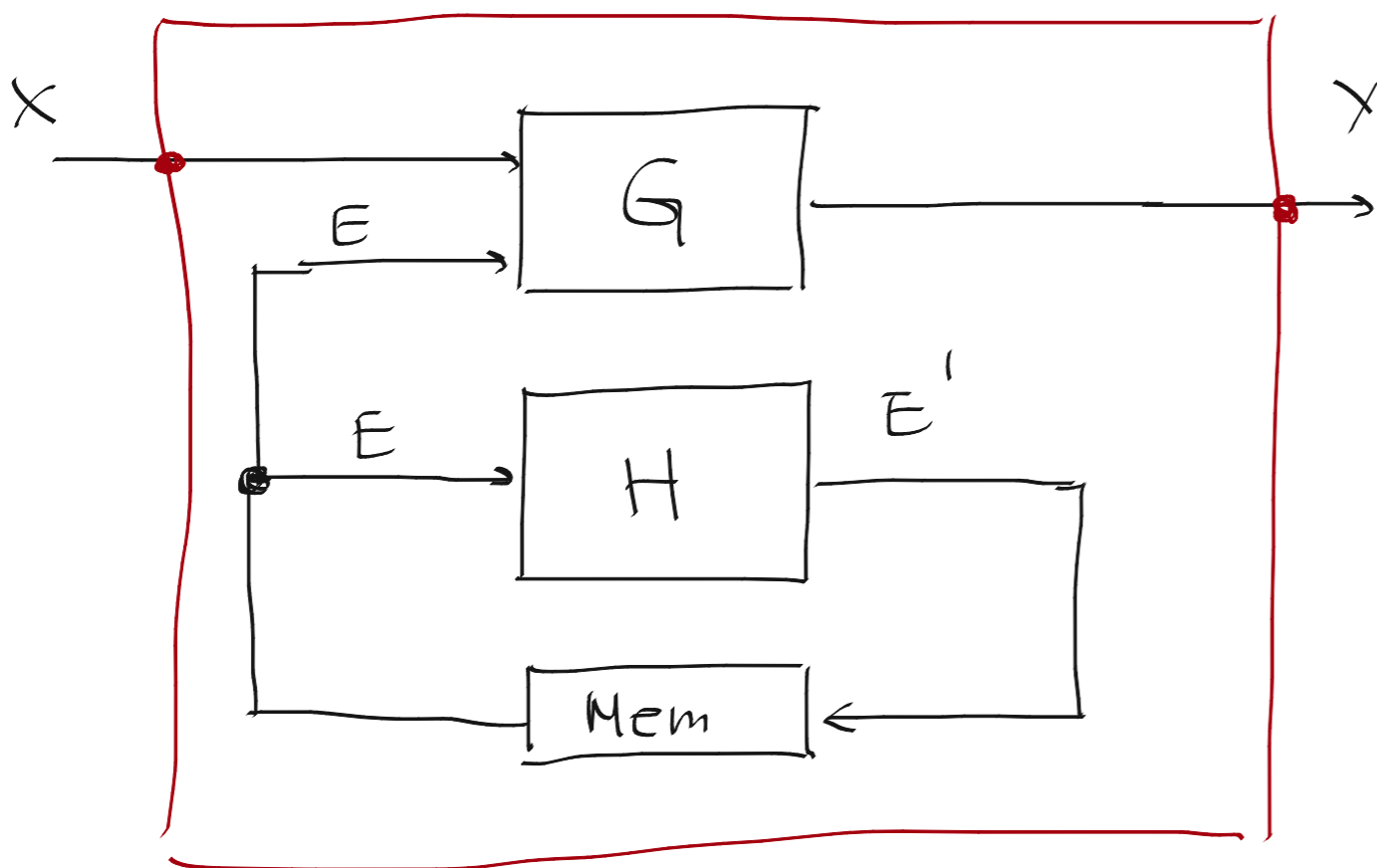
## DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES

Def: 
$$\left. \begin{array}{l} Y = G(X, E) \\ E' = H(X, E) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{transferencia (salida)} \\ \text{transición (estado)} \end{array}$$

- \* E : estado actual
- \* E' : estado siguiente
- \* X : entrada
- \* Y : salida



### Diseño

- \* diseño en base a un AFD
- \* almacenar el estado en FFs
- \* las funciones de transición H y de transferencia G se implementan en lógica combinatoria



## Pasos

- 1) Modelado del sistema mediante un AFD
  - usualmente expresado como diagrama de estados (DE)
  - y definiendo los conj.  $E, \Sigma, \Delta$
- 2) Deducir la tabla de estados y salida (a partir del DE)
- 3) Determinar el número de bits y elegir la codificación de las entradas y las salidas
- 4) Determinar la cantidad de FFs (bits) y elegir la codificación de los estados
- 5) Incorporar la codificación de estados, entradas y salidas, para obtener las tablas de transiciones y salidas (TTS)
- 6) Seleccionar los FFs y en base a ellos y TTS crear las tablas de verdad.
- 7) Minimizar las funciones lógicas resultantes (Karnaugh)
- 8) Dibujar el circuito en base a las compuertas y los FFs

# Ejemplo: Contador módulo 4

- \* Cuenta solo (no tiene entrada)
- \* Cuenta con cada flanco de subida del reloj
- \* módulo 4: cuando llega a 4 se reinicia

1) Especificar el AFD con DE (Mealy)

 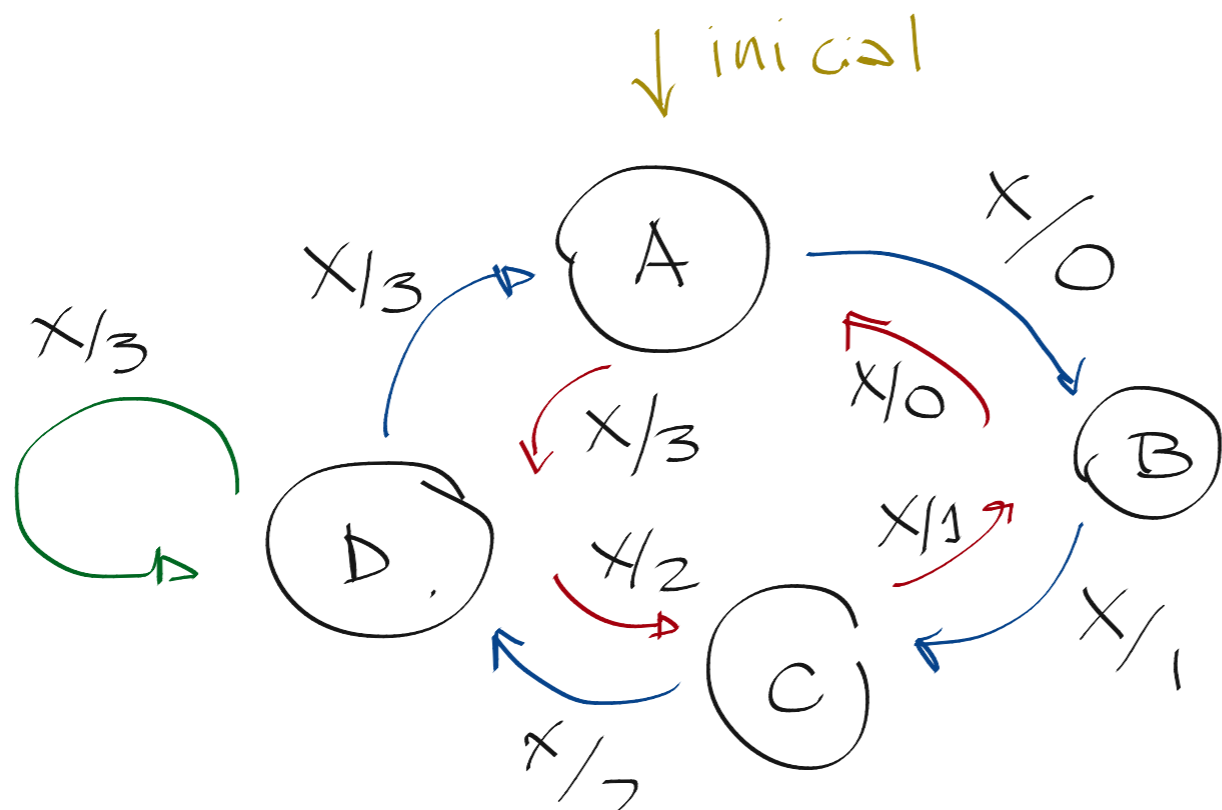

3 versiones:

- 1) circular adelante
- 2) lineal
- 3) regresivo circular

2) Tabla estados

$E_n$	$E_{n+1}$	S
A	B	0
B	C	1
C	D	2
D	A	3

3) Defino el AFD

$$M = \left( \underbrace{\{A, B, C, D\}}_E, \underbrace{\{ \}}_{\Sigma}, \underbrace{\{0, 1, 2, 3\}}_{\Delta}, \delta, \lambda, \underbrace{A}_{e_0} \right)$$

#### 4) Codificación

\* 4 estados  $\rightarrow$  2 FFs  $\left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow 00 \\ B \rightarrow 01 \end{array} \right.$

\* 4 salidas  $\rightarrow$  2 bits en binario común (3  $\rightarrow$  11)

#### 5) Tablas de transición y salida

$E_n$	$E_{n+1}$	S
A	B	0
B	C	1
C	D	2
D	A	3

TTS

G función lógica


$E_n$		$E_{n+1}$		S	
$a_1$	$a_0$	$b_1$	$b_0$	$s_1$	$s_0$
0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1

H función lógica

cambia con la codificación

cambia según el tipo de FF elegido
 
#### 6) Elección de FF $\rightarrow$ tipo D.



$$Q = E_n$$

$$D = E_{n+1}$$

G

$E_n$		$E_{n+1}$		S	
$f_1$	$f_0$	$d_1$	$d_0$	$s_1$	$s_0$
0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1

tabla de verdad.

\* obs: la tabla de verdad resultante puede cambiar depende de la elección del FF

7) Minimizar

\* salida:  $S = E_n$

→ no hay que hacer nada

→  $S_1 = f_1$

$S_2 = f_0$

\* estado: →  $d_1$

$f_1 \backslash f_0$	0	1
0	0	1
1	1	0

$d_1 = f_0 \cdot \bar{f}_1 + \bar{f}_0 \cdot f_1$




→  $d_0$

$f_1 \backslash f_0$	0	1
0	1	0
1	1	0

$d_0 = f_0$




8) i) Dibujo el circuito

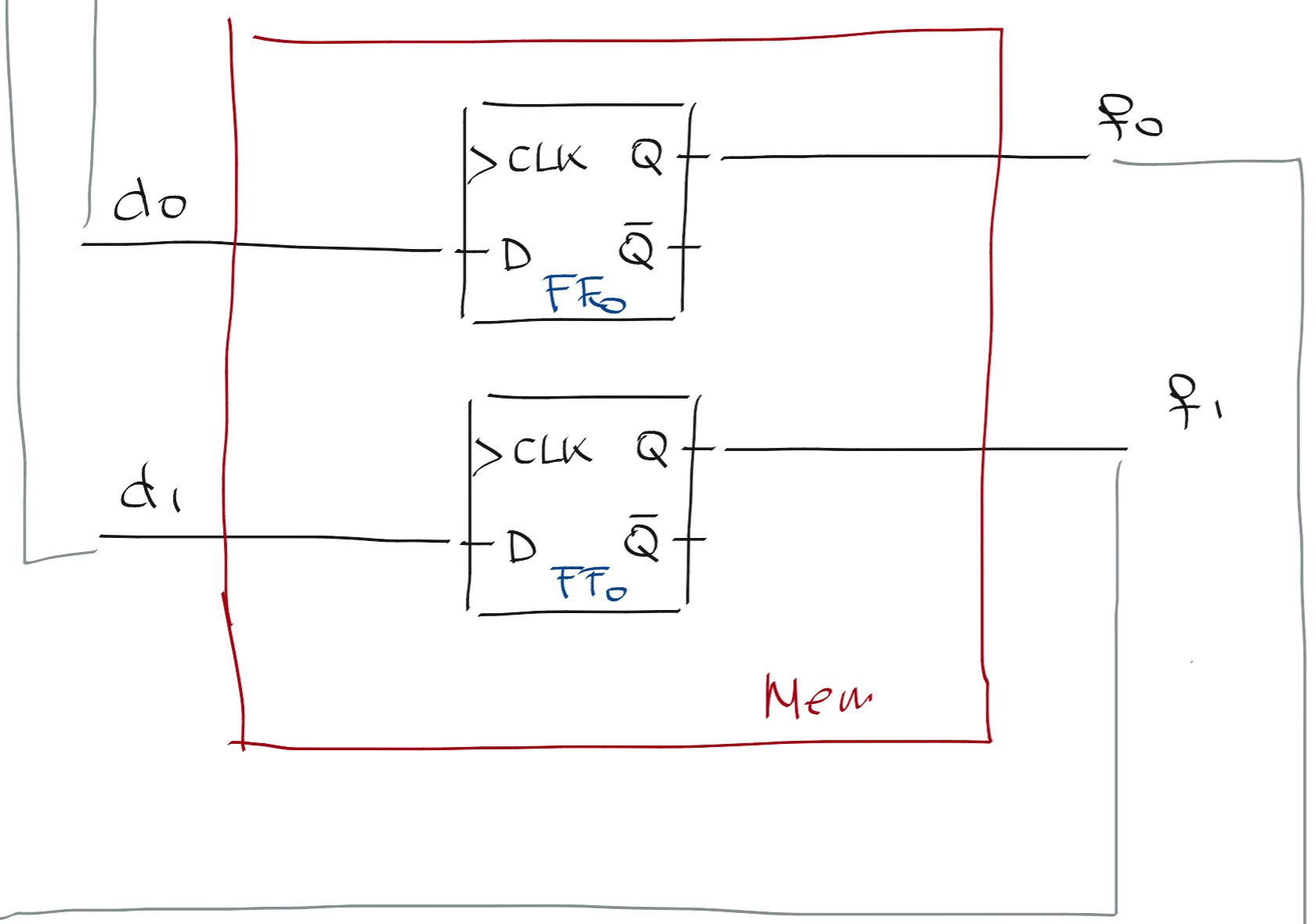  



8) ii) Circuito simplificado.

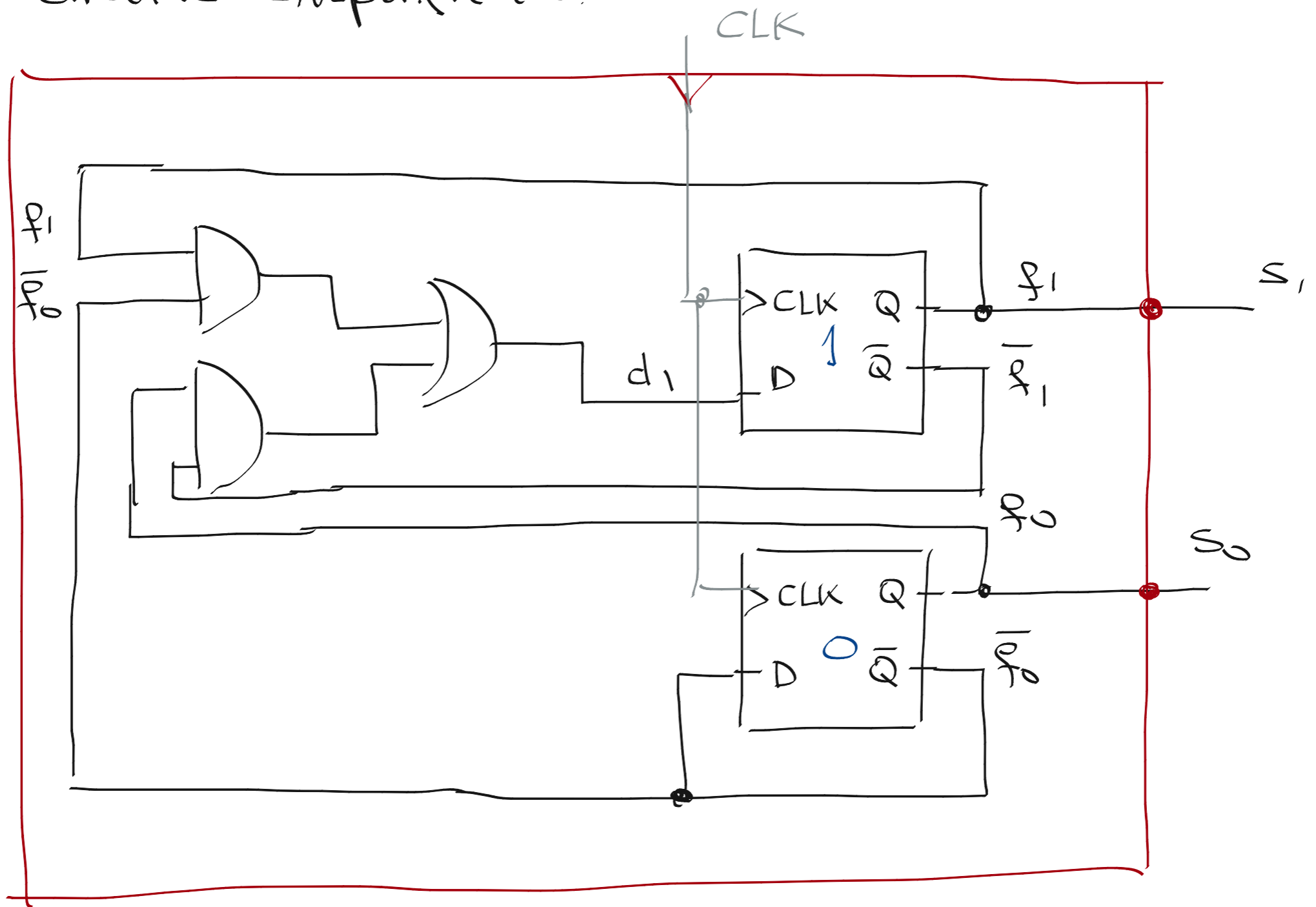

# Anexos

Materiales extra